

第九章 中央处理器


9.4 指令周期流程图

9.4 指令周期流程图

数据通路: 指令周期中信息在功能部件间传送的路径 (与功能和寻址方式有关)





9.4 指令周期流程图

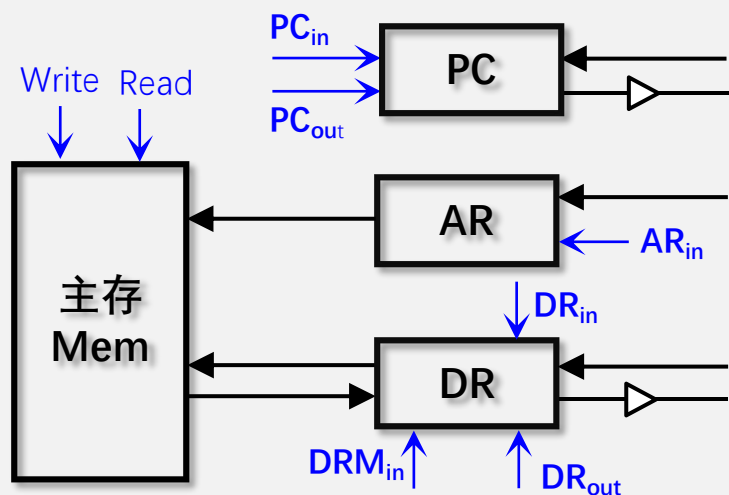


操作控制: Write、Read
输入控制: PC_{in} 、 AR_{in} 、 DRM_{in} 、 DR_{in}
输出控制: PC_{out} 、 DR_{out}

输入控制: IR_{in}
输出控制: $IR_{imm_{out}}$

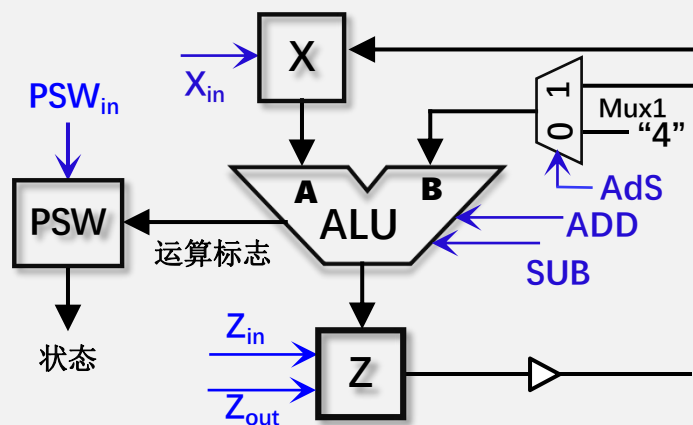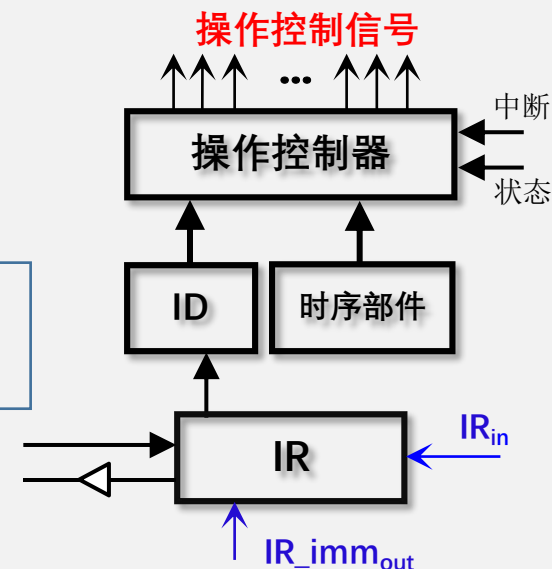


操作控制: ADD、SUB
输入控制: X_{in} 、 Z_{in} 、 PSW_{in}
输出控制: Z_{out}
选择控制: Ads



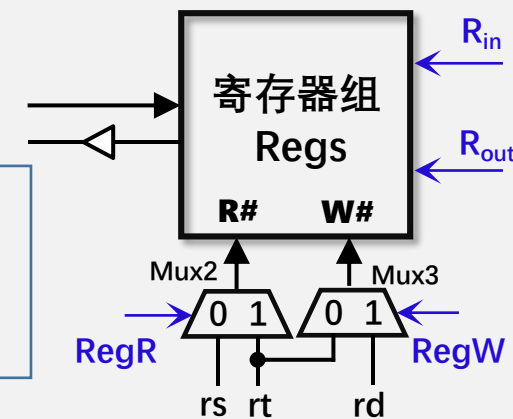
输入控制: R_{in}
输出控制: R_{out}
选择控制: RegR、RegW




9.4 指令周期流程图

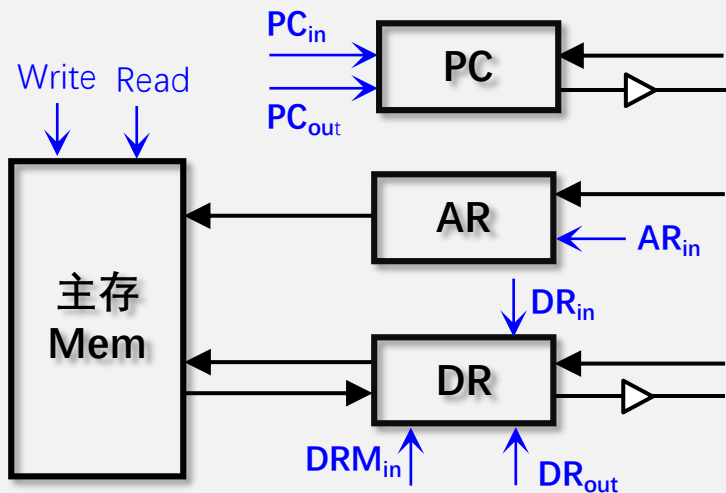

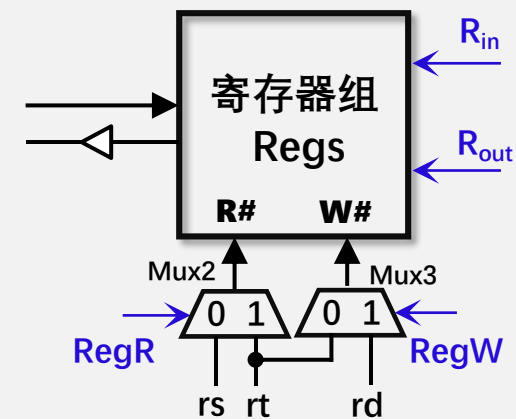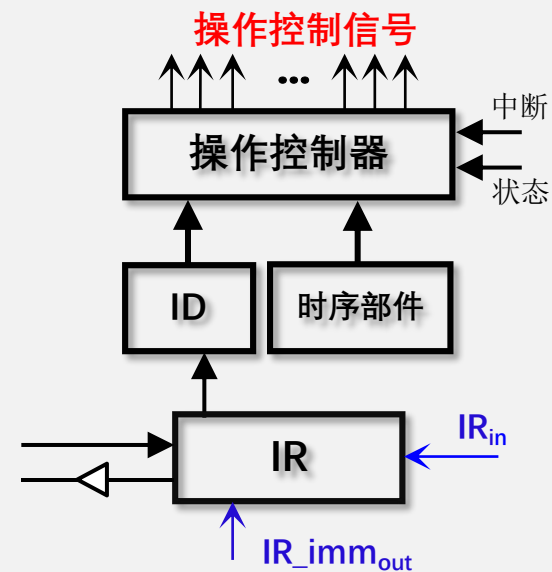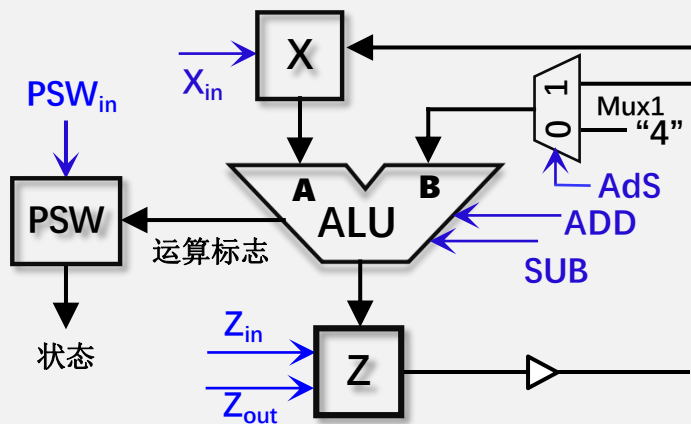- 1) 所有向公共总线的输出端具有三态功能，图中白色小三角；
- 2) 数据通路的构建是一个动态过程，与需要支持的指令有关





9.4 指令周期流程图

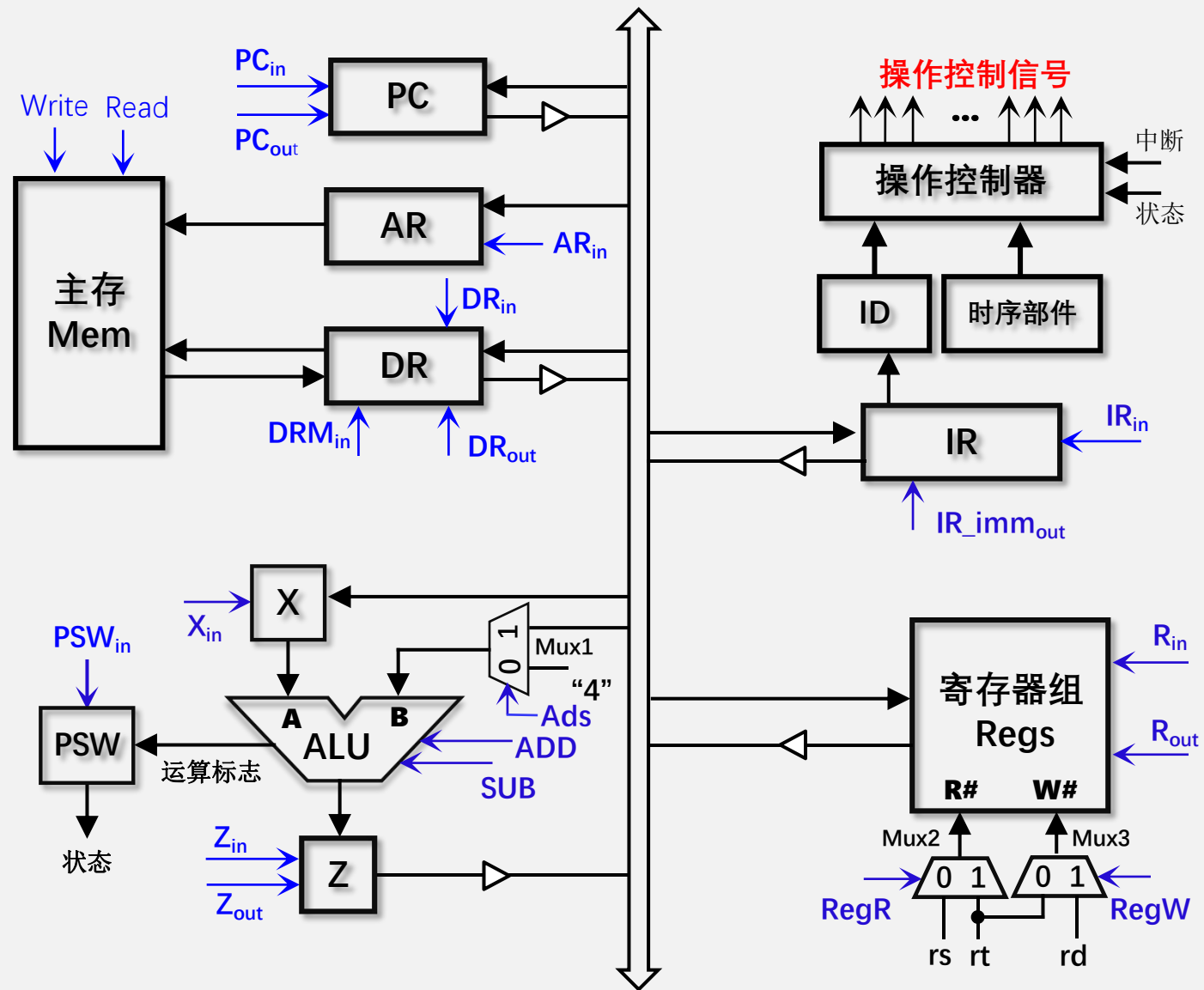

U

指令	指令功能
Add rd,rs,rt	$(R_{[rs]}) + (R_{[rt]}) \rightarrow R_{[rd]}$
Addi rt,rs,imm	$(R_{[rs]}) + S_Ext_{32}(imm) \rightarrow R_{[rt]}$
lw rt, imm(rs)	$(M[(R_{[rs]}) + S_Ext_{32}(imm)]) \rightarrow R_{[rt]}$
Sw rt, imm(rs)	$(R_{[rt]}) \rightarrow M[((R_{[rs]}) + S_Ext_{32}(imm))]$
Beq rs,rt,imm	当 $(R_{[rs]}) = (R_{[rt]})$ $PC \leftarrow PC + 4 + sign_extend(offset) \parallel 0^2$

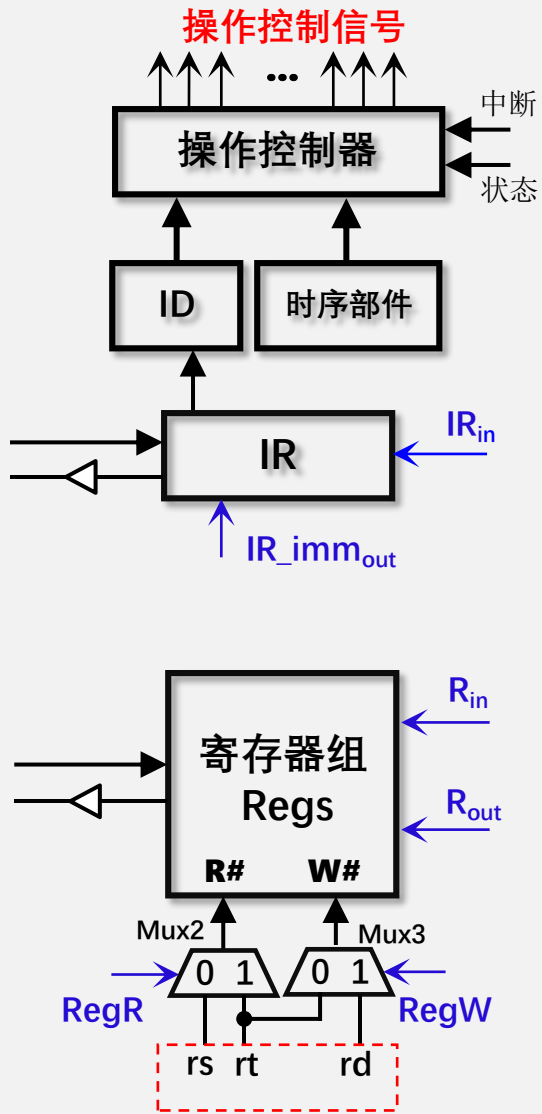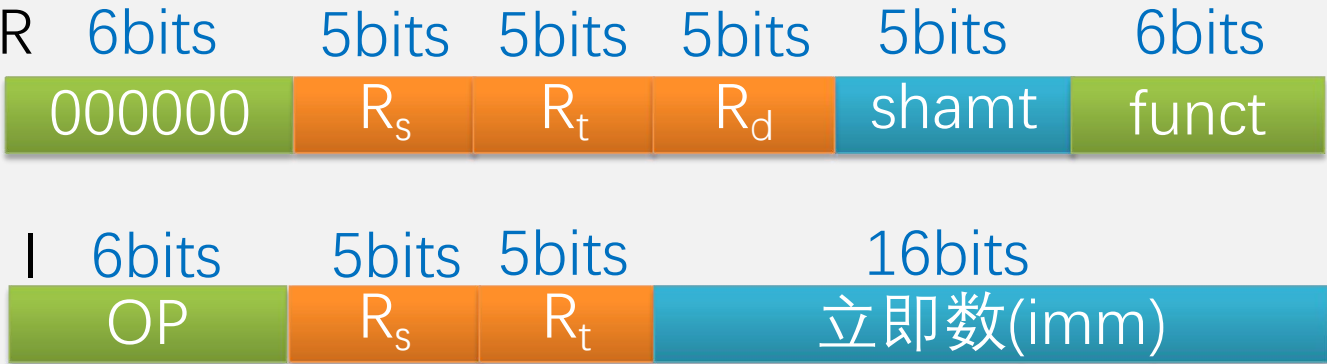

9.4 指令周期流程图

1. 取指阶段的数据通路

1) 取指令阶段的任务


$(\text{Mem}_{[\text{PC}]}) \rightarrow \text{IR}$

$(\text{PC}) + 4 \rightarrow \text{PC}$

2) 数据通路1

$\text{PC} \rightarrow \text{AR} \rightarrow \text{MEM} \rightarrow \text{DR} \rightarrow \text{IR}$

T_1	$\text{PC}_{\text{out}} \setminus \text{AR}_{\text{in}}$
-------	--

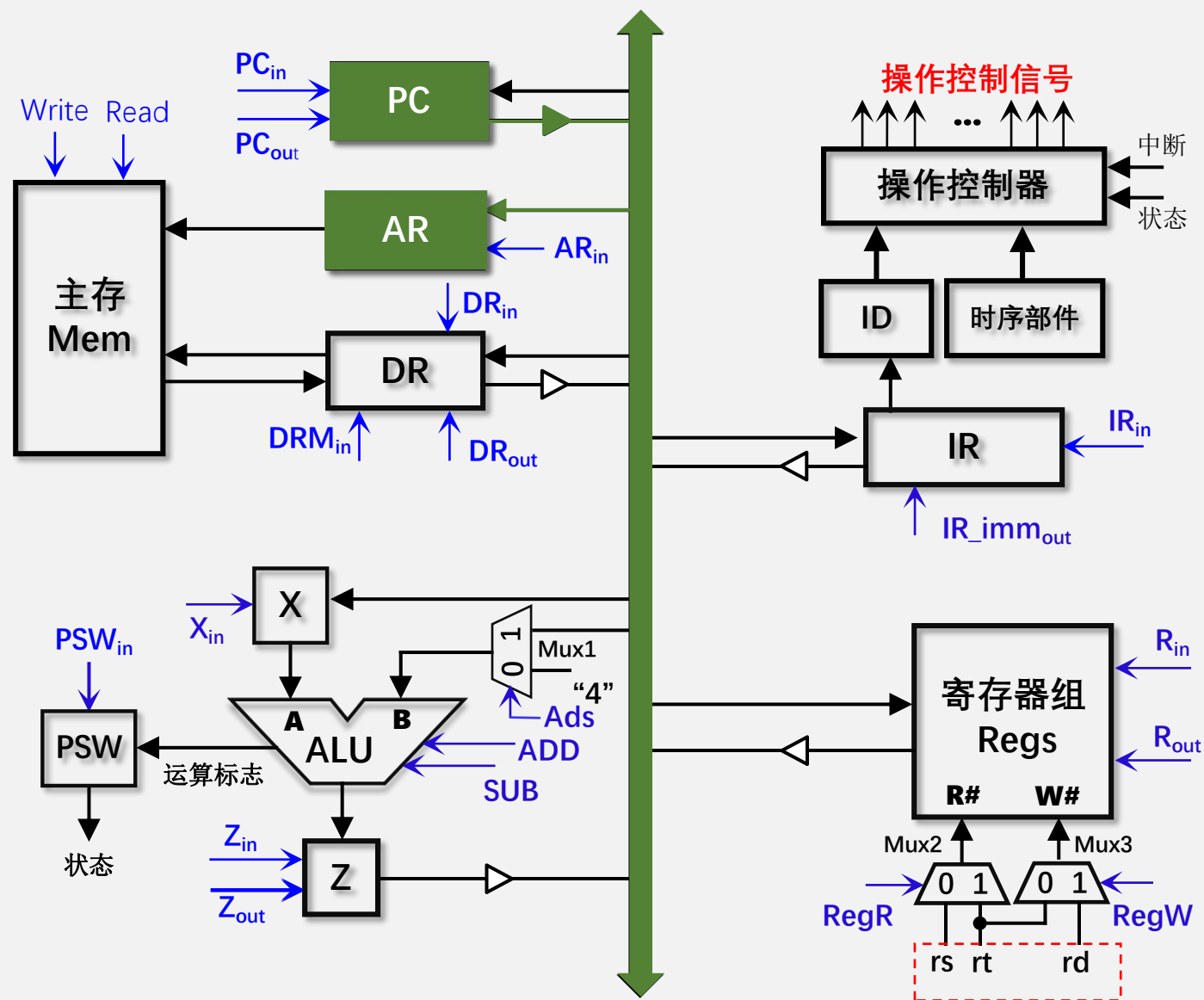

9.4 指令周期流程图

1.取指阶段的数据通路

1)取指令阶段的任务


$(Mem_{[PC]}) \rightarrow IR$

$(PC) + 4 \rightarrow PC$

2)数据通路1

$PC \rightarrow AR \rightarrow MEM \rightarrow DR \rightarrow IR$

T_1	PC_{out} 、 AR_{in}
T_2	Read、 DRM_{in}

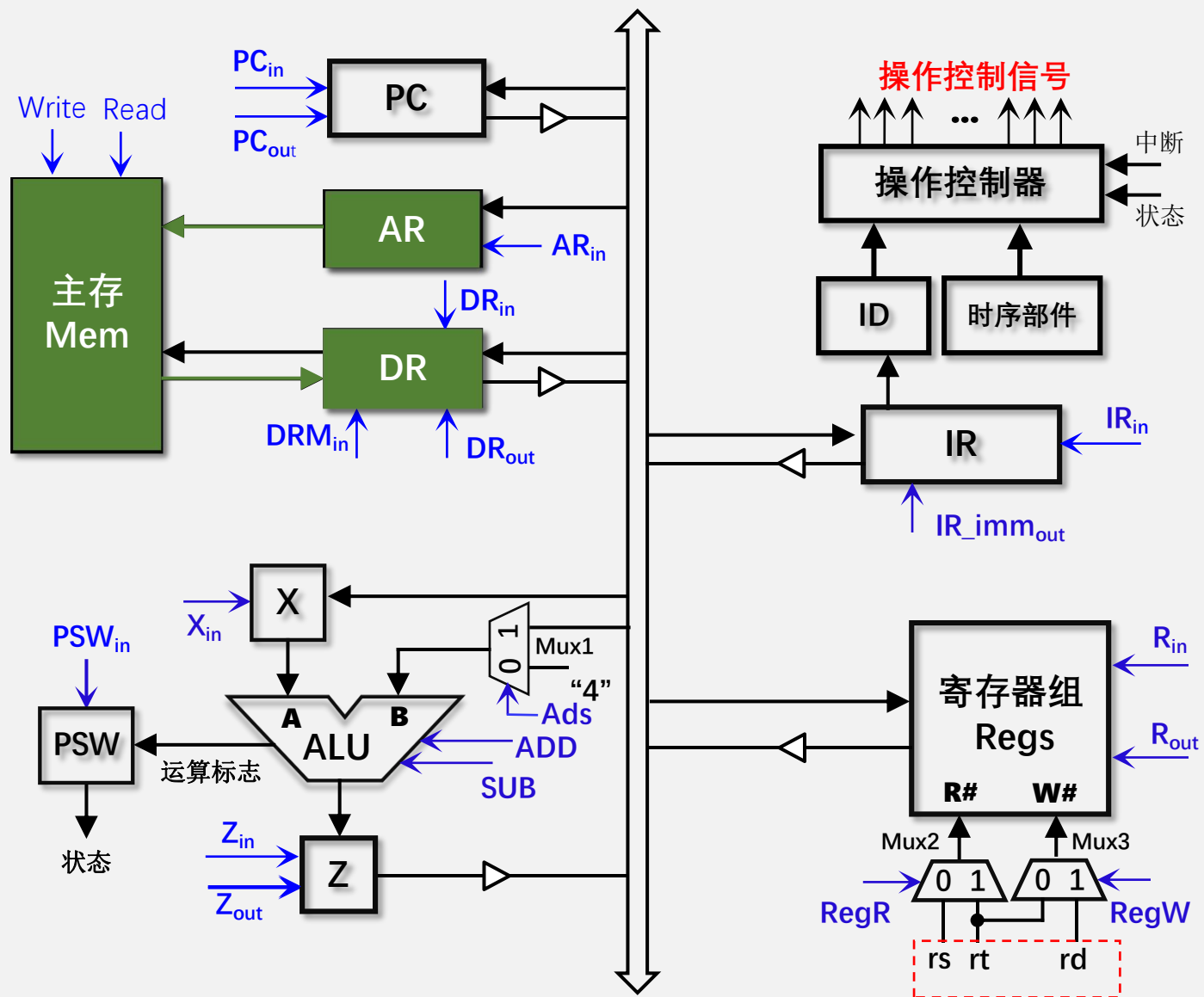

9.4 指令周期流程图

1.取指阶段的数据通路

1)取指令阶段的任务


$(\text{Mem}_{[\text{PC}]}) \rightarrow \text{IR}$

$(\text{PC}) + 4 \rightarrow \text{PC}$

2)数据通路1

$\text{PC} \rightarrow \text{AR} \rightarrow \text{MEM} \rightarrow \text{DR} \rightarrow \text{IR}$

T_1	$\text{PC}_{\text{out}} \setminus \text{AR}_{\text{in}}$
T_2	$\text{Read} \setminus \text{DRM}_{\text{in}}$
T_3	$\text{DR}_{\text{out}} \setminus \text{IR}_{\text{in}}$

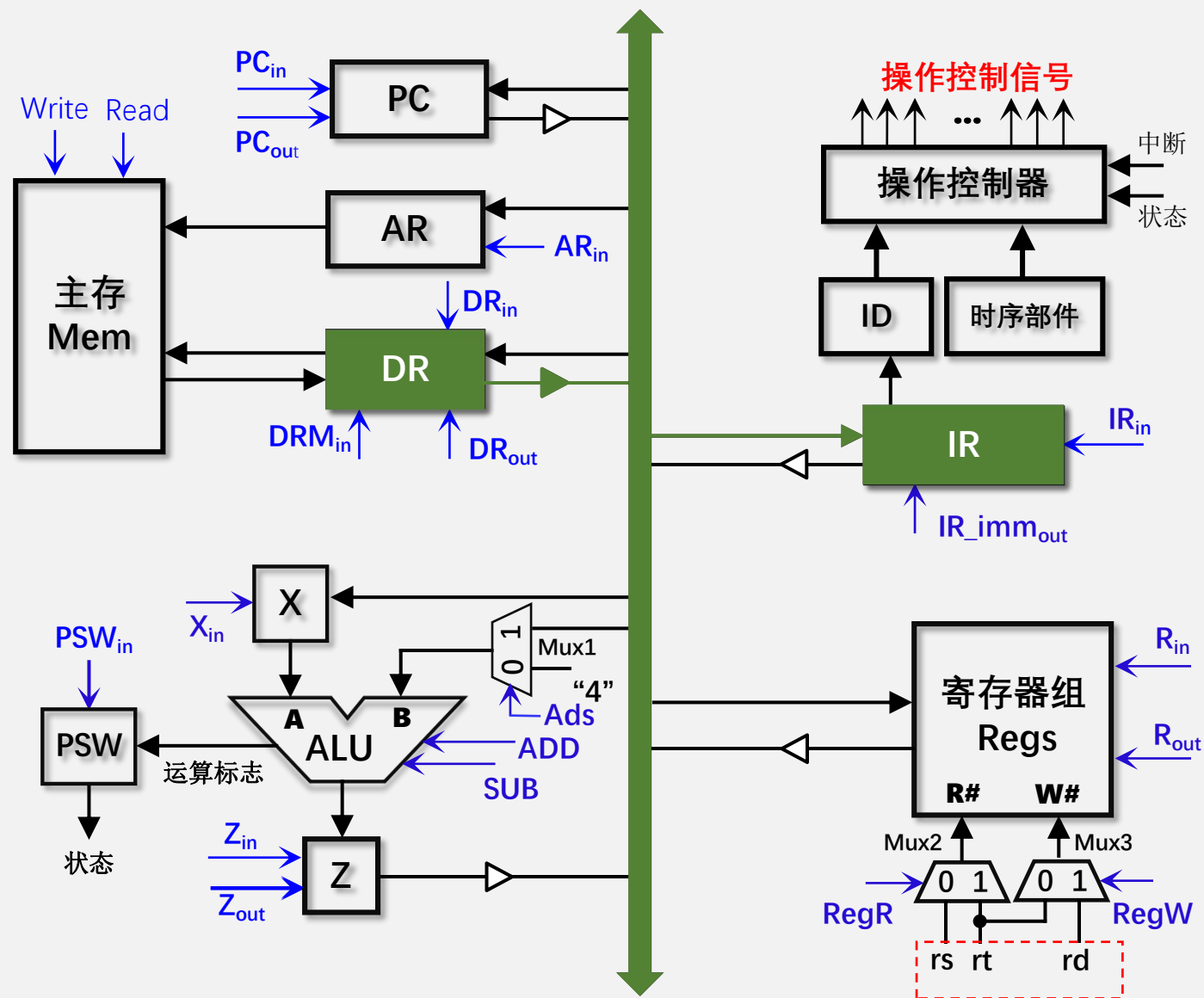

9.4 指令周期流程图

1.取指阶段的数据通路

1)取指令阶段的任务

$(\text{Mem}_{[\text{PC}]}) \rightarrow \text{IR}$

$(\text{PC}) + 4 \rightarrow \text{PC}$

2)数据通路1


$\text{PC} \rightarrow \text{AR} \rightarrow \text{MEM} \rightarrow \text{DR} \rightarrow \text{IR}$

T_1	$\text{PC}_{\text{out}}、\text{AR}_{\text{in}}$
T_2	$\text{Read}、\text{DRM}_{\text{in}}$
T_3	$\text{DR}_{\text{out}}、\text{IR}_{\text{in}}$

3)数据通路2

$\text{PC} \rightarrow \text{X/Mux1} \rightarrow \text{ALU} \rightarrow \text{Z} \rightarrow \text{PC}$

T_1	$\text{PC}_{\text{out}}、\text{X}_{\text{in}}$
-------	---

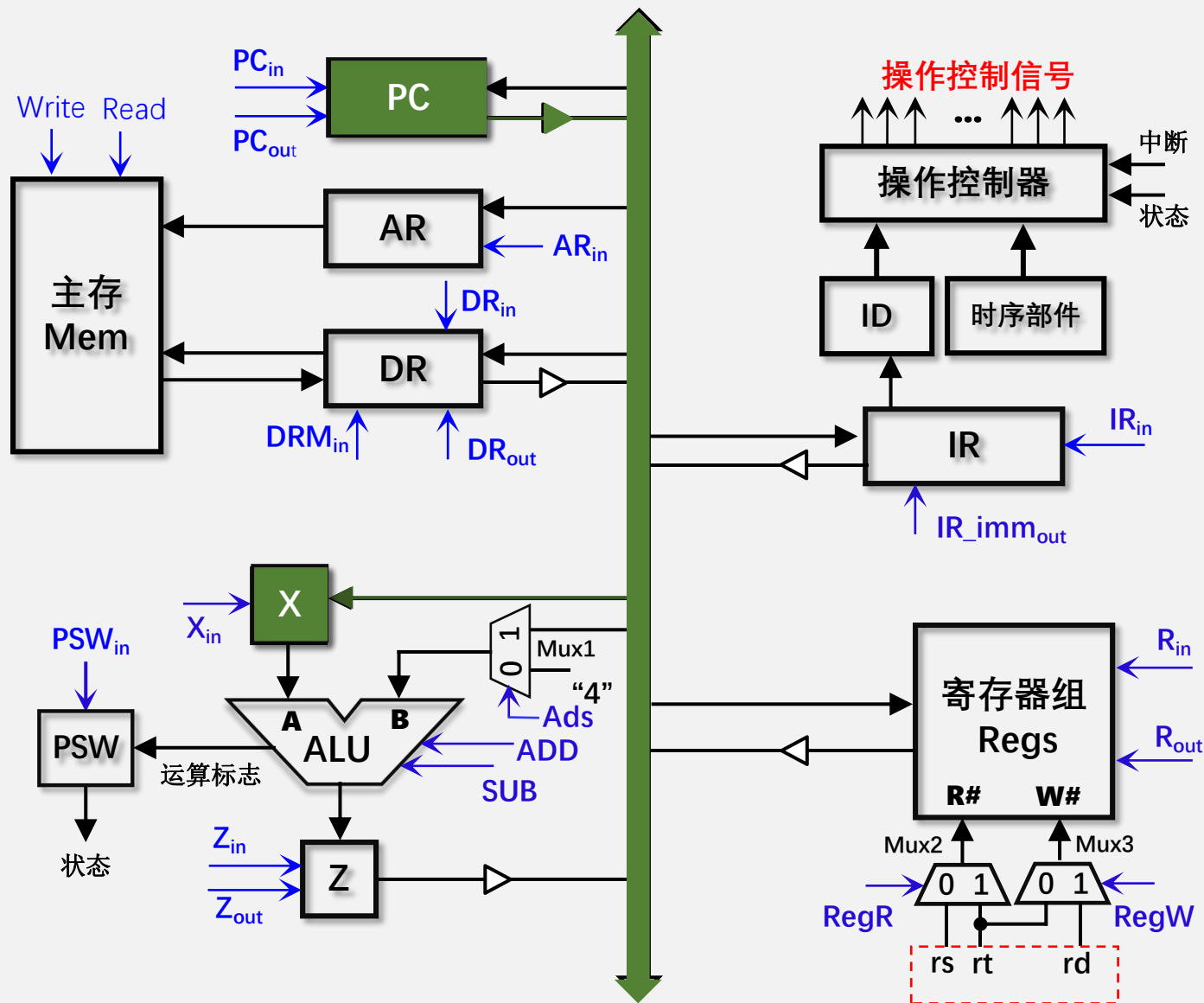

9.4 指令周期流程图

1.取指阶段的数据通路

1)取指令阶段的任务

$(\text{Mem}_{[\text{PC}]}) \rightarrow \text{IR}$

$(\text{PC}) + 4 \rightarrow \text{PC}$

2)数据通路1


$\text{PC} \rightarrow \text{AR} \rightarrow \text{MEM} \rightarrow \text{DR} \rightarrow \text{IR}$

T_1	$\text{PC}_{\text{out}}、\text{AR}_{\text{in}}$
T_2	$\text{Read}、\text{DRM}_{\text{in}}$
T_3	$\text{DR}_{\text{out}}、\text{IR}_{\text{in}}$

3)数据通路2

$\text{PC} \rightarrow \text{X/Mux1} \rightarrow \text{ALU} \rightarrow \text{Z} \rightarrow \text{PC}$

T_1	$\text{PC}_{\text{out}}、\text{X}_{\text{in}}$
T_2	$\text{Ads}=0、\text{ADD}、\text{Z}_{\text{in}}$

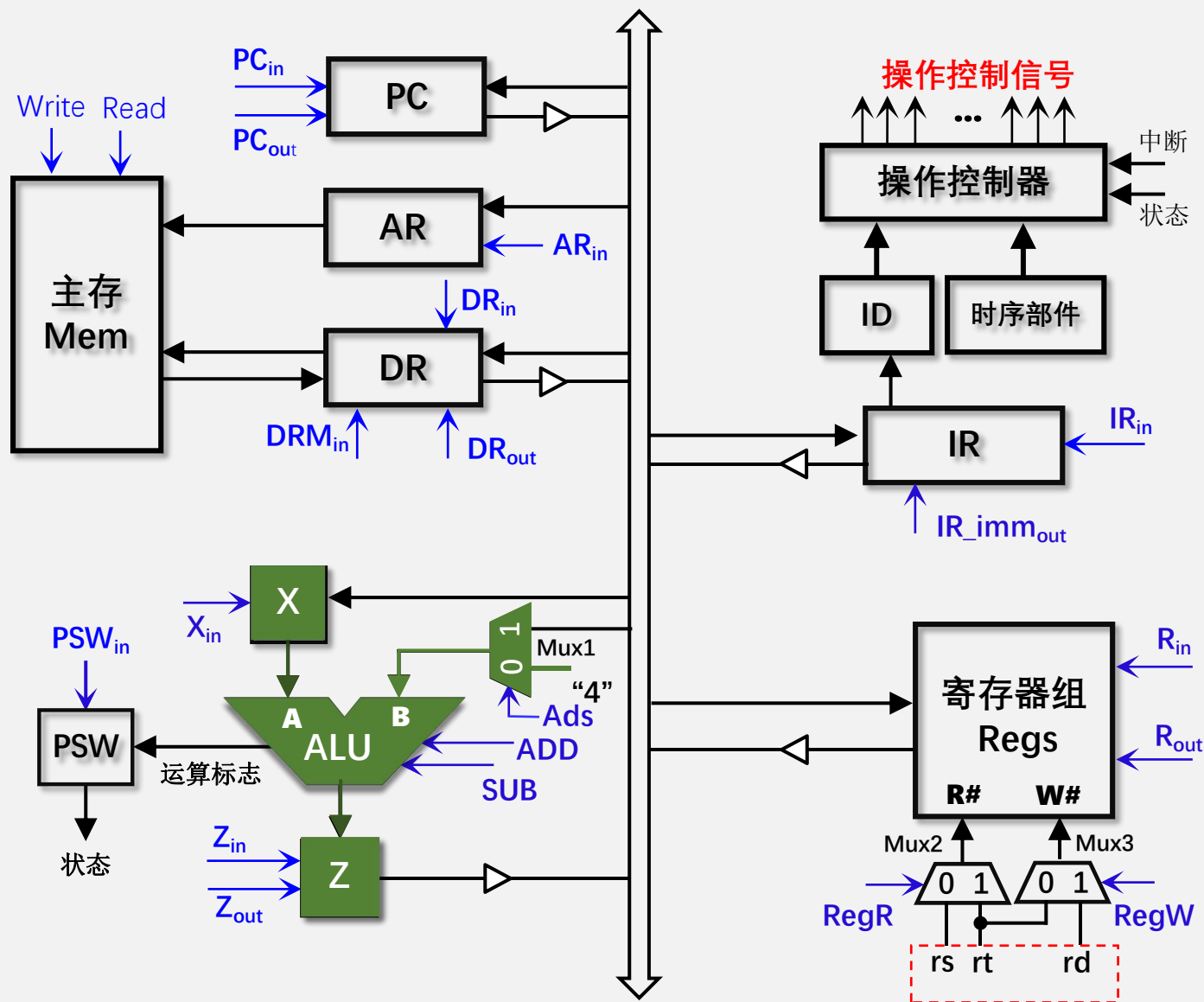

9.4 指令周期流程图

1.取指阶段的数据通路

1)取指令阶段的任务

$(\text{Mem}_{[\text{PC}]}) \rightarrow \text{IR}$

$(\text{PC}) + 4 \rightarrow \text{PC}$

2)数据通路1


$\text{PC} \rightarrow \text{AR} \rightarrow \text{MEM} \rightarrow \text{DR} \rightarrow \text{IR}$

T_1	$\text{PC}_{\text{out}}、\text{AR}_{\text{in}}$
T_2	$\text{Read}、\text{DRM}_{\text{in}}$
T_3	$\text{DR}_{\text{out}}、\text{IR}_{\text{in}}$

3)数据通路2

$\text{PC} \rightarrow \text{X/Mux1} \rightarrow \text{ALU} \rightarrow \text{Z} \rightarrow \text{PC}$

T_1	$\text{PC}_{\text{out}}、\text{X}_{\text{in}}$
T_2	$\text{Ads}=0、\text{ADD}、\text{Z}_{\text{in}}$
T_3	$\text{Z}_{\text{out}}、\text{PC}_{\text{in}}$

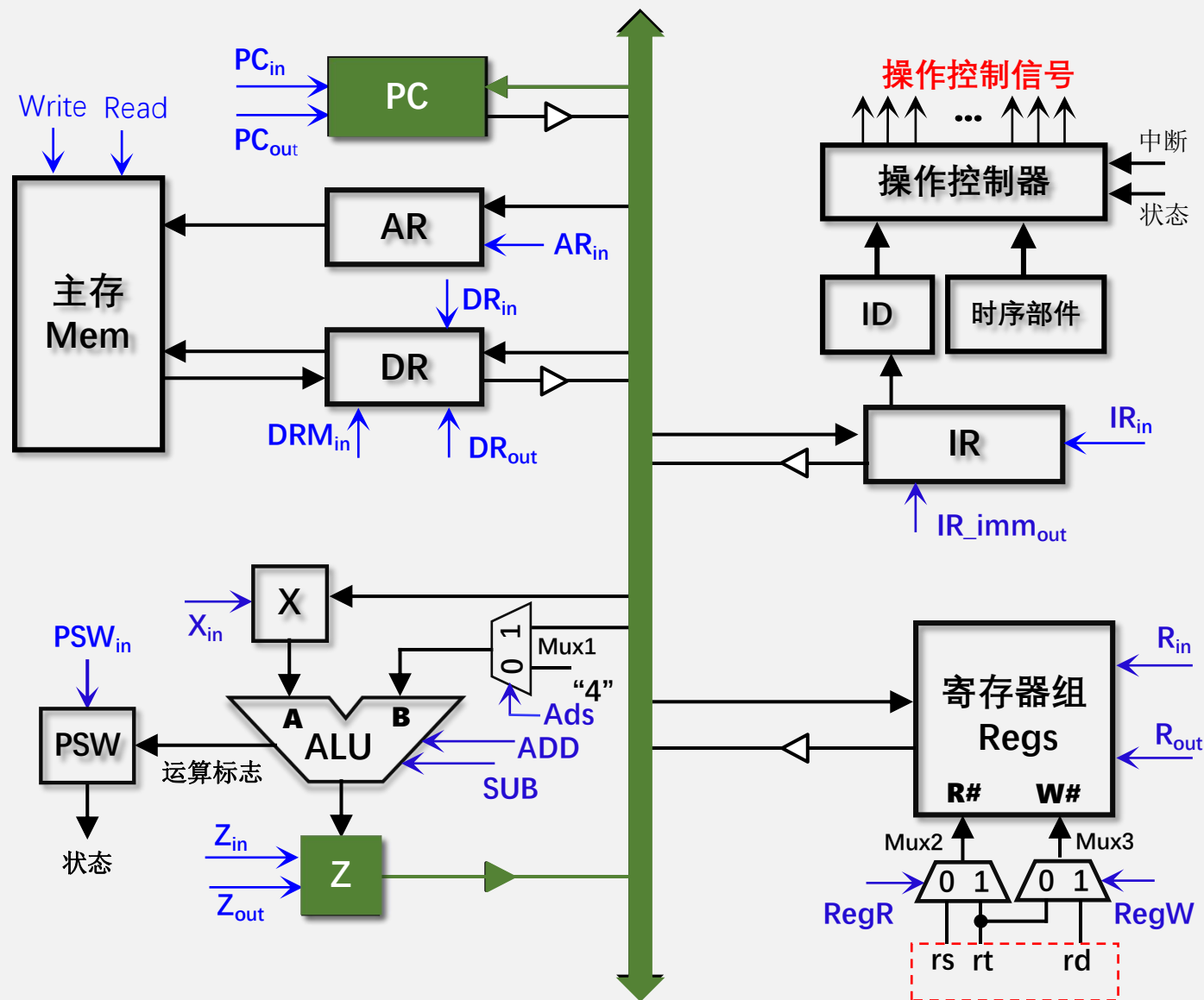

9.4 指令周期流程图

1.取指阶段的数据通路

1)取指令阶段的任务

$(\text{Mem}_{[\text{PC}]}) \rightarrow \text{IR}$

$(\text{PC}) + 4 \rightarrow \text{PC}$

2)数据通路1


$\text{PC} \rightarrow \text{AR} \rightarrow \text{MEM} \rightarrow \text{DR} \rightarrow \text{IR}$

T_1	$\text{PC}_{\text{out}}、\text{AR}_{\text{in}}$
T_2	$\text{Read}、\text{DRM}_{\text{in}}$
T_3	$\text{DR}_{\text{out}}、\text{IR}_{\text{in}}$

3)数据通路2

$\text{PC} \rightarrow \text{X/Mux1} \rightarrow \text{ALU} \rightarrow \text{Z} \rightarrow \text{PC}$

T_1	$\text{PC}_{\text{out}}、\text{X}_{\text{in}}$
T_2	$\text{Ads}=0、\text{ADD}、\text{Z}_{\text{in}}$
T_3	$\text{Z}_{\text{out}}、\text{PC}_{\text{in}}$

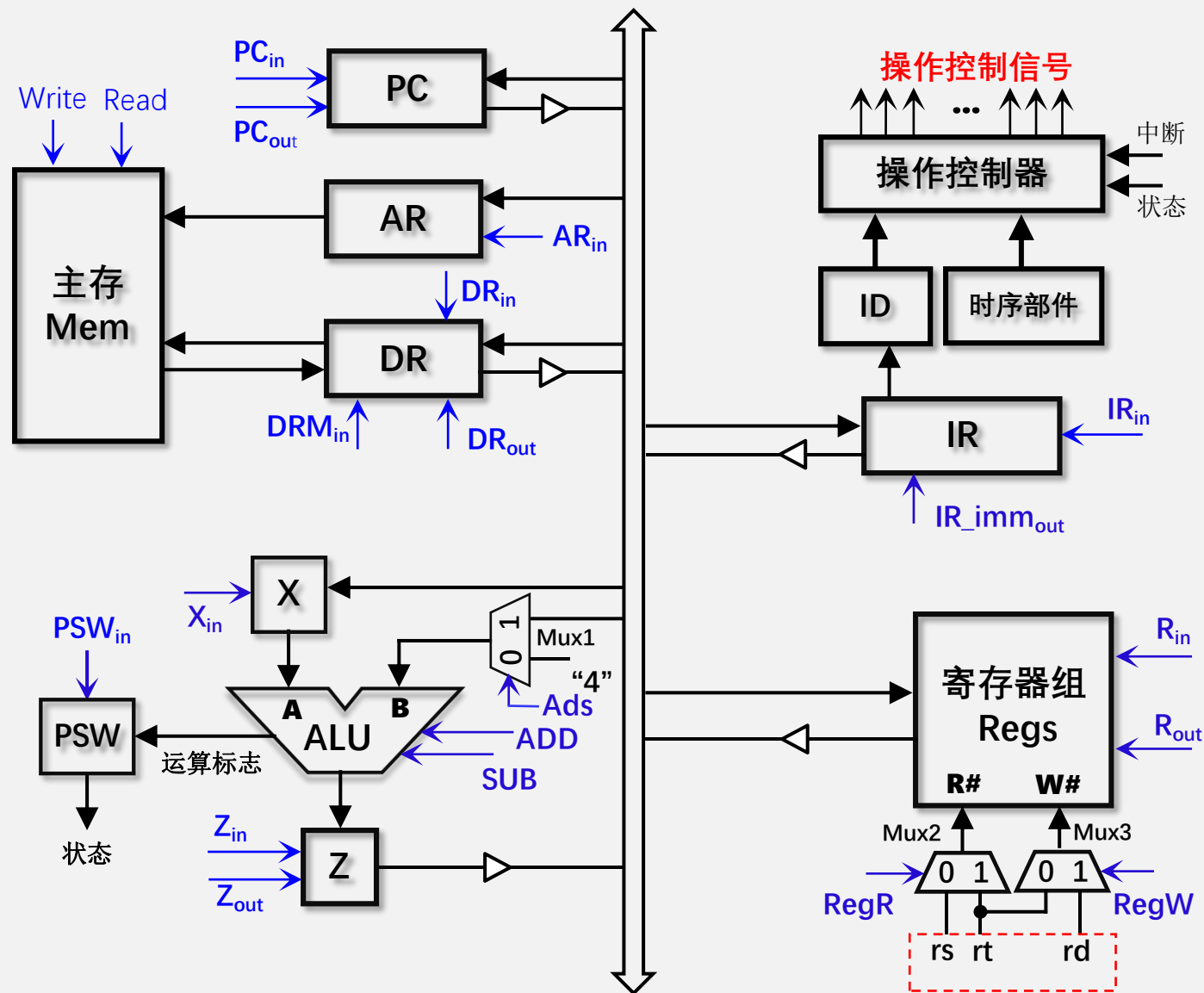

9.4 指令周期流程图

1.取指阶段的数据通路

1)取指令阶段的任务

$(Mem_{[PC]}) \rightarrow IR$

$(PC) + 4 \rightarrow PC$

2)数据通路1

$PC \rightarrow AR \rightarrow MEM \rightarrow DR \rightarrow IR$


T_1	$PC_{out}、AR_{in}$
T_2	Read、 DRM_{in}
T_3	$DR_{out}、IR_{in}$

3)数据通路2

$PC \rightarrow X/Mux1 \rightarrow ALU \rightarrow Z \rightarrow PC$

T_1	$PC_{out}、X_{in}$
T_2	$Ads=0、ADD、Z_{in}$
T_3	$Z_{out}、PC_{in}$

T_1	$PC_{out}、AR_{in}、X_{in}$
T_2	Read、 $DRM_{in}、Ads=0、ADD、Z_{in}$
T_3	$Z_{out}、PC_{in}$
T_4	$DR_{out}、IR_{in}$

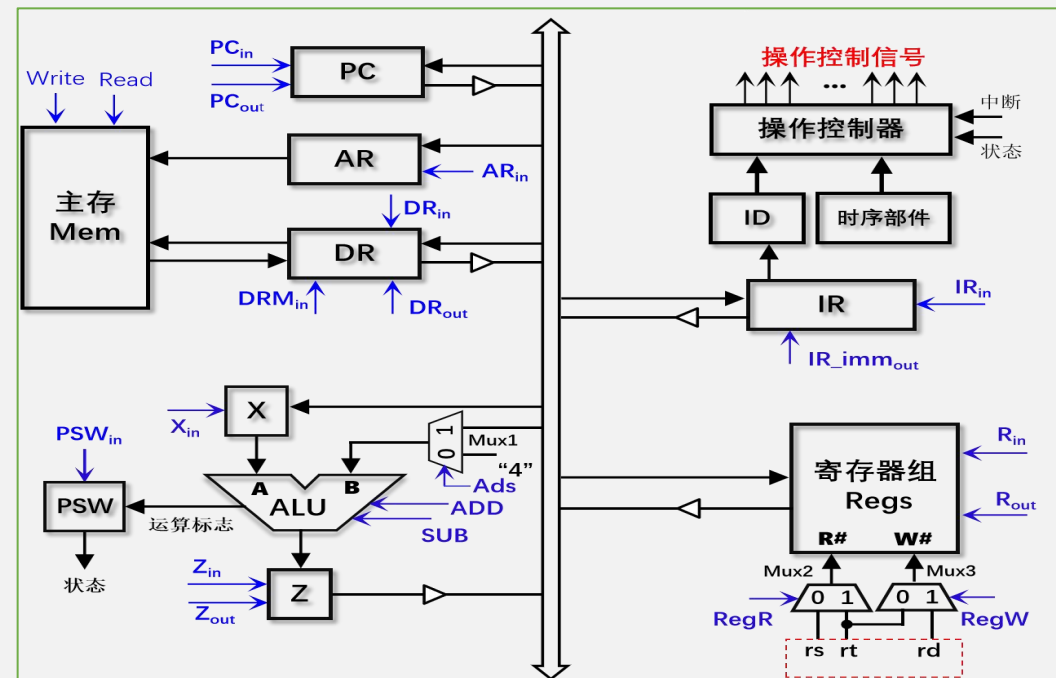

9.4 指令周期流程图

2. ADD指令执行数据通路

1) Add rd,rs,rt 的功能


$(R_{[rs]}) + (R_{[rt]}) \rightarrow R_{[rd]}$

2)执行阶段的数据通路

(1)数据通路1

$rs \rightarrow M_{ux2} \rightarrow Regs \rightarrow X$

T ₁	RegR=0、R _{out} 、X _{in}
----------------	--

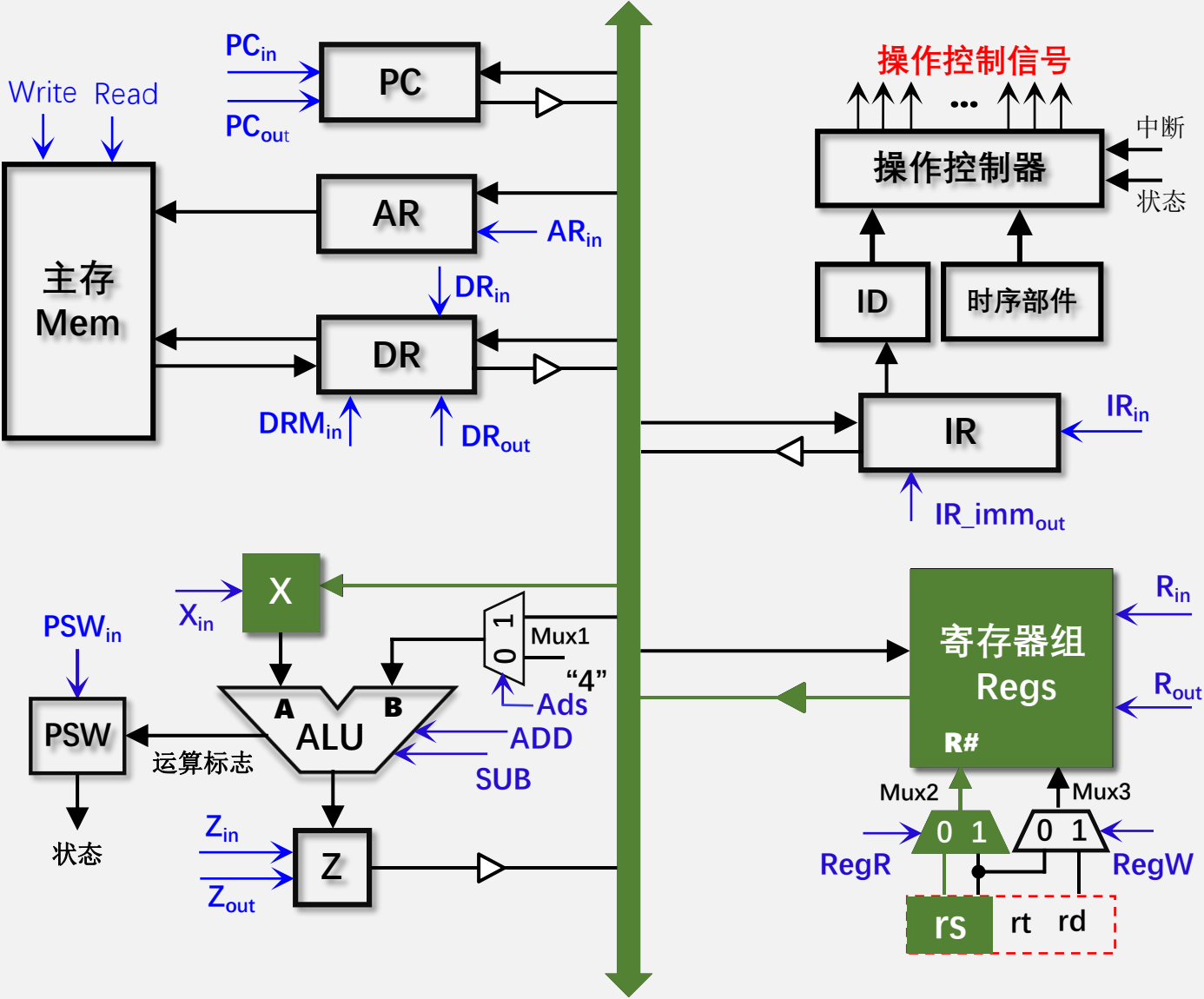

9.4 指令周期流程图

2. ADD指令执行数据通路

1) Add rd,rs,rt 的功能


$(R_{[rs]}) + (R_{[rt]}) \rightarrow R_{[rd]}$

2)执行阶段的数据通路

(2)数据通路2

$rt \rightarrow M_{ux2} \rightarrow Regs \rightarrow M_{ux1} \rightarrow ALU \rightarrow Z$

T_1	RegR、R _{out} 、Ads=1、ADD、Z _{in}
-------	--

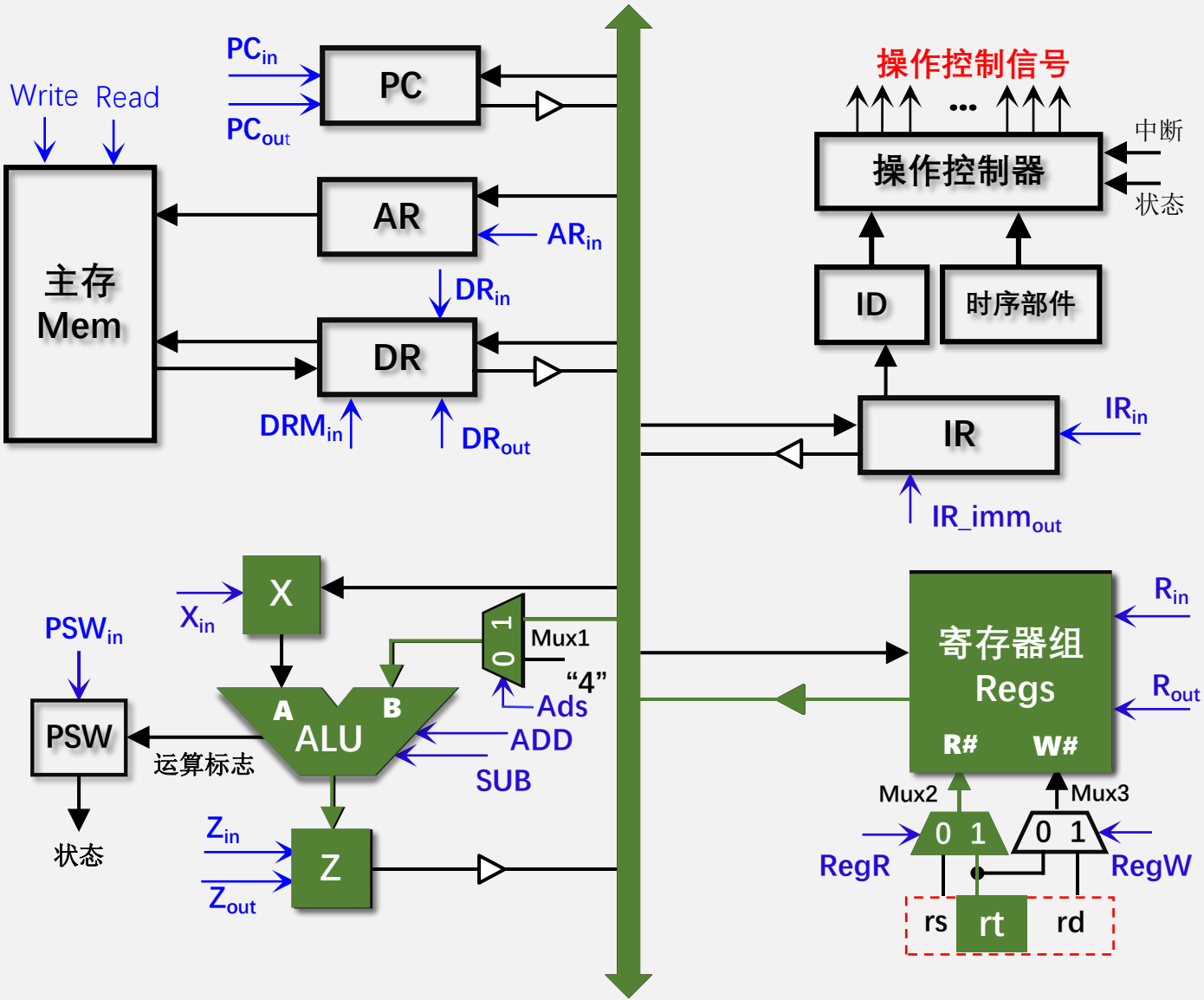

9.4 指令周期流程图

2. ADD指令执行数据通路

1) Add rd,rs,rt 的功能


$$(R_{[rs]}) + (R_{[rt]}) \rightarrow R_{[rd]}$$

2) 执行阶段的数据通路

(3) 数据通路3

$Z \rightarrow \text{Regs} ; rd \rightarrow M_{ux3} \rightarrow \text{Regs}$

T_1	Z_{out} 、 RegW 、 R_{in}
-------	--------------------------------------

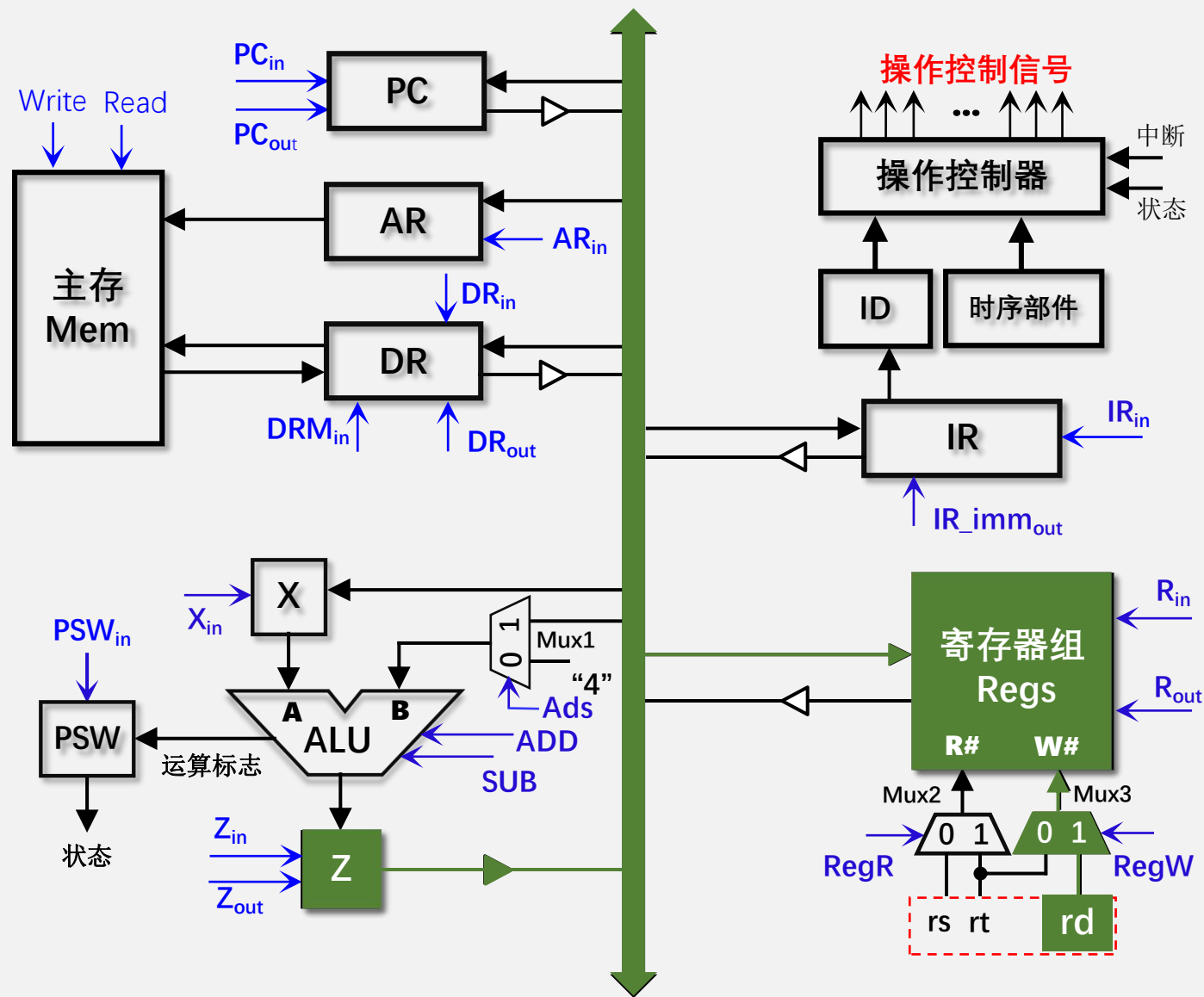

9.4 指令周期流程图

2. ADD指令执行数据通路

1) Add rd,rs,rt 的功能

$(R_{[rs]}) + (R_{[rt]}) \rightarrow R_{[rd]}$

2)执行阶段数据通路汇总

rs→M_{ux2}→Regs→X


T ₁	RegR=0、R _{out} 、X _{in}
----------------	--

rt→M_{ux2}→Regs→M_{ux1}→ALU→Z

T ₁	RegR、R _{out} 、Ads、ADD、Z _{in}
----------------	--

Z→Regs ; rd→M_{ux3}→Regs

T ₁	Z _{out} 、RegW、R _{in}
----------------	--

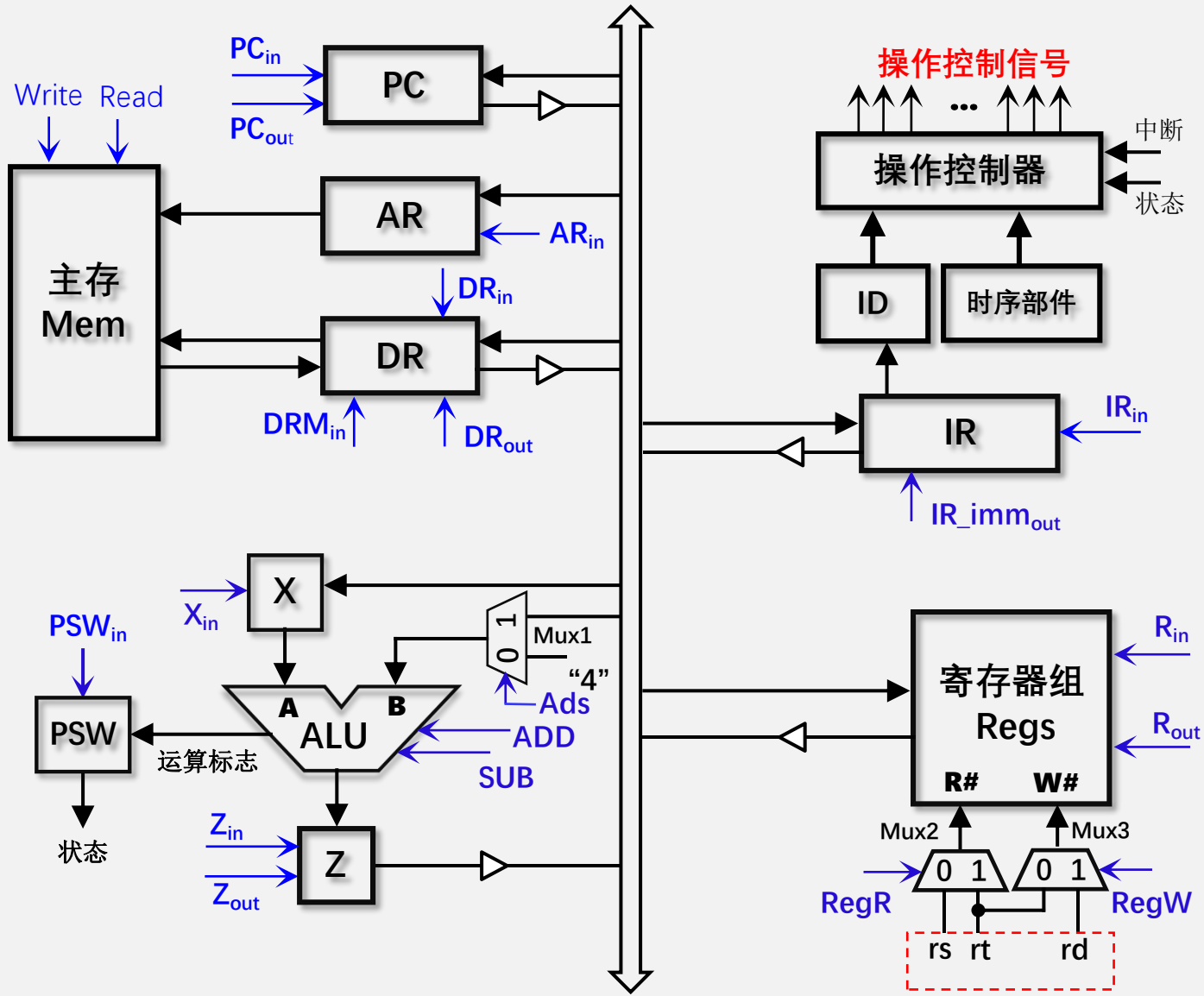

9.4 指令周期流程图

2. ADD指令执行数据通路


1) Add rd,rs,rt 的功能

$(R_{[rs]}) + (R_{[rt]}) \rightarrow R_{[rd]}$

2)执行阶段数据通路汇总

rs→M_{ux2}→Regs→X
rt→M_{ux2}→Regs→M_{ux1}→ALU→Z
Z→Regs ; rd→M_{ux3}→Regs

T ₁	RegR=0、R _{out} 、X _{in}
T ₂	RegR、R _{out} 、Ads=1、ADD、Z _{in}
T ₃	Z _{out} 、RegW、R _{in}

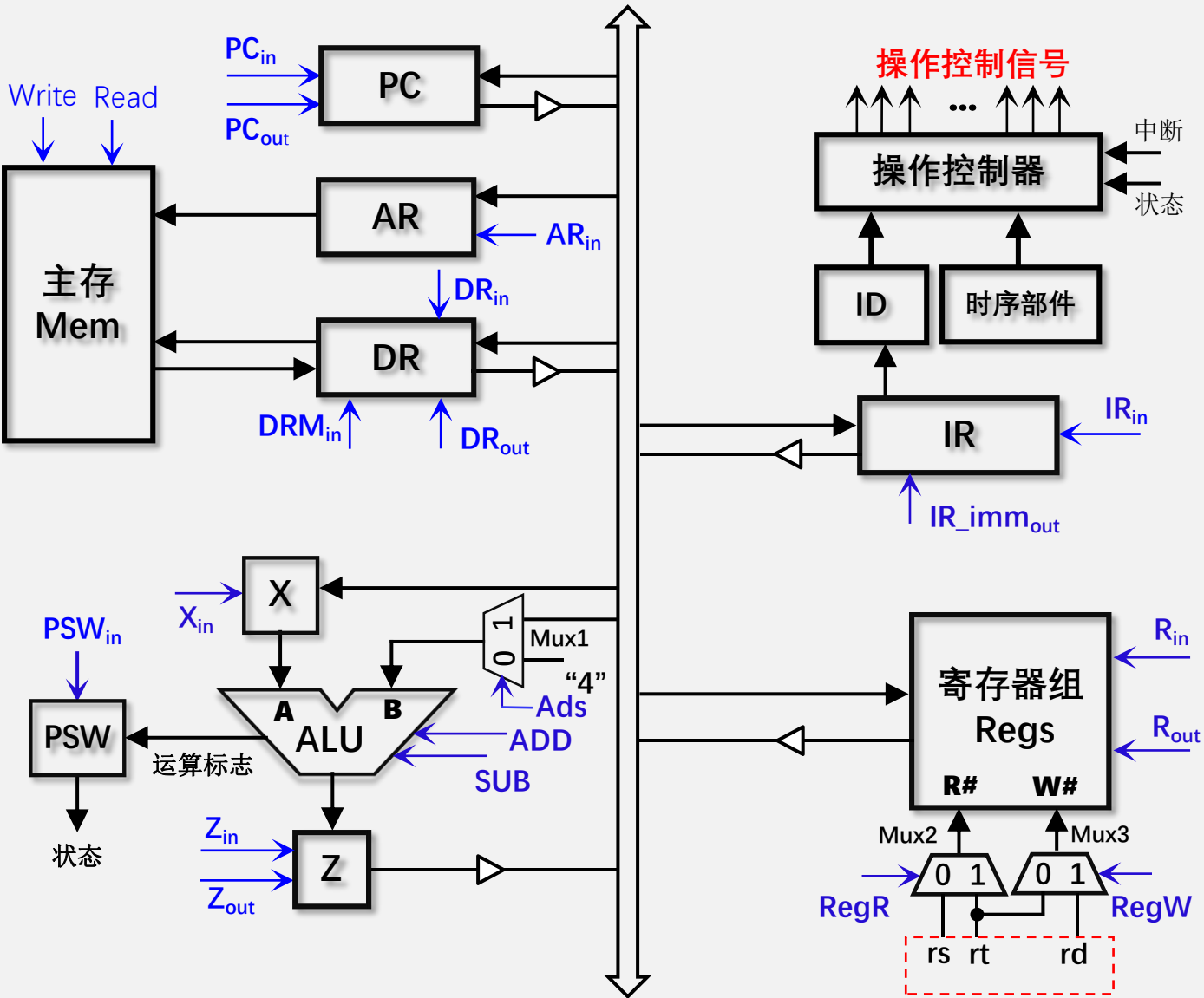

U

2. Addi 指令执行数据通路

1) Addi rt,rs,imm 指令的功能


$$(R_{[rs]}) + S_Ext_{32}(imm) \rightarrow R[rt]$$

2) 执行阶段的数据通路

(1)数据通路1

$$rs \rightarrow M_{ux2} \rightarrow Regs \rightarrow X$$

T_1	RegR=0、 R_{out} 、 X_{in}
-------	------------------------------

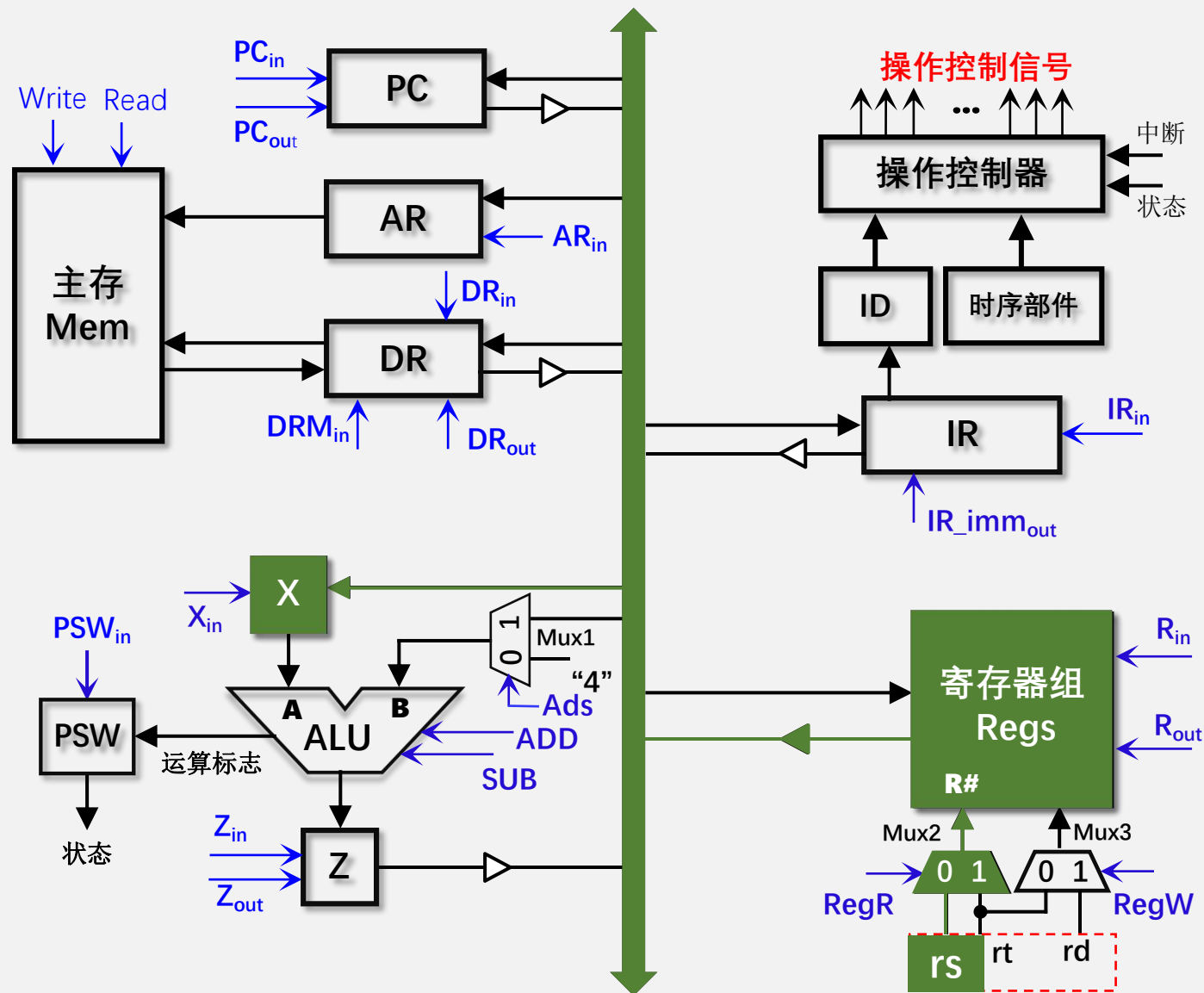

9.4 指令周期流程图

2. Addi 指令执行数据通路

1) Addi rt,rs,imm 指令的功能


$$(R_{[rs]}) + S_Ext_{32}(imm) \rightarrow R[rt]$$

2) 执行阶段的数据通路

(2) 数据通路2

$$IR_{[imm]} \rightarrow Mux1 \rightarrow ALU \rightarrow Z$$

- 该数据通路能满足指令功能要求吗?
- 为什么?
- 如何完善?

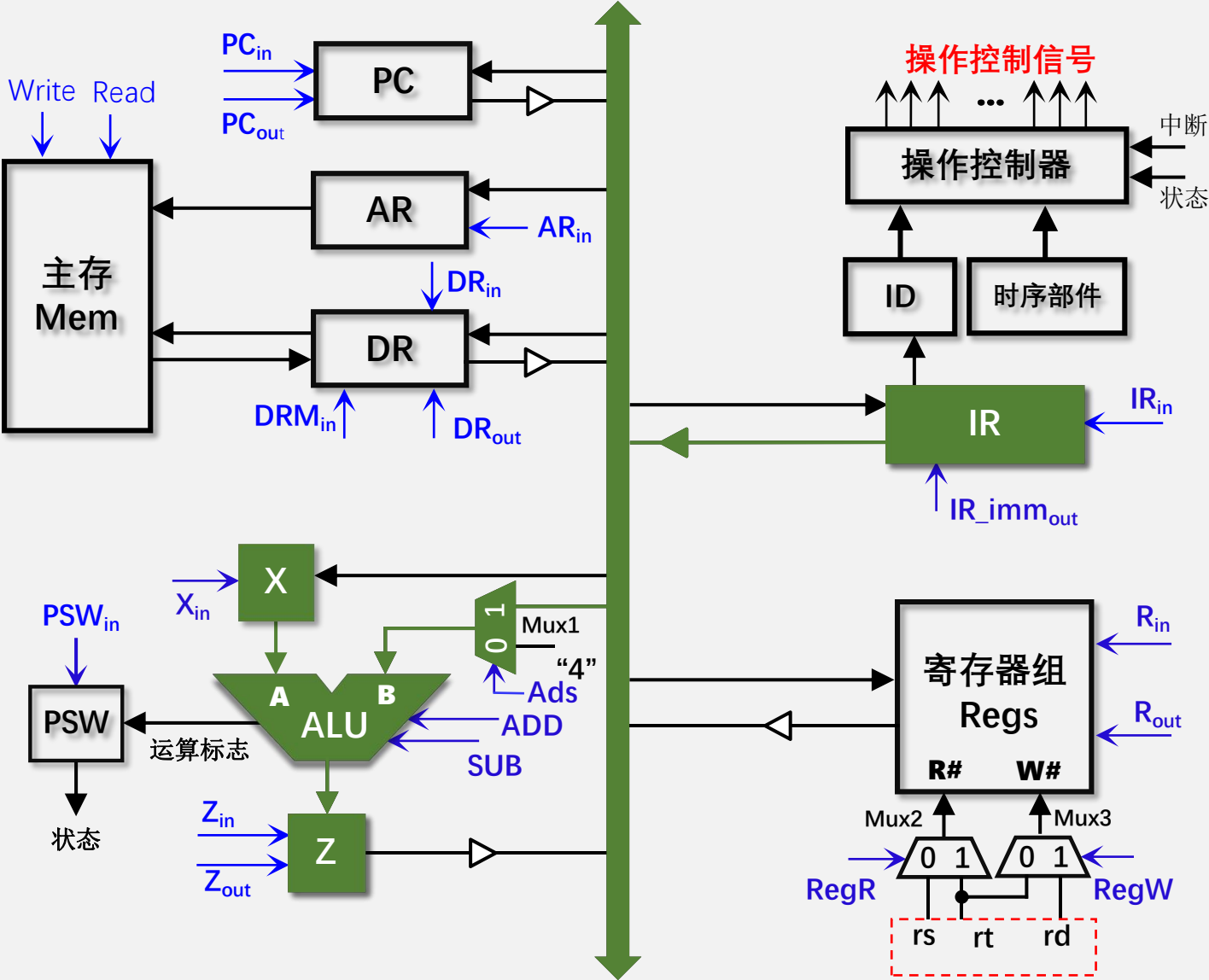

U

U

9.4 指令周期流程图

3. LW 指令执行数据通路

1) lw rt, imm(rs)指令的功能


$(M[(R_{[rs]})+S_Ext_{32}(imm)]) \rightarrow R[rt]$

2) 执行阶段的数据通路

(1) 数据通路1

$rs \rightarrow M_{ux2} \rightarrow Regs \rightarrow X$

T_1	$RegR=0$ 、 R_{out} 、 X_{in}
-------	---------------------------------

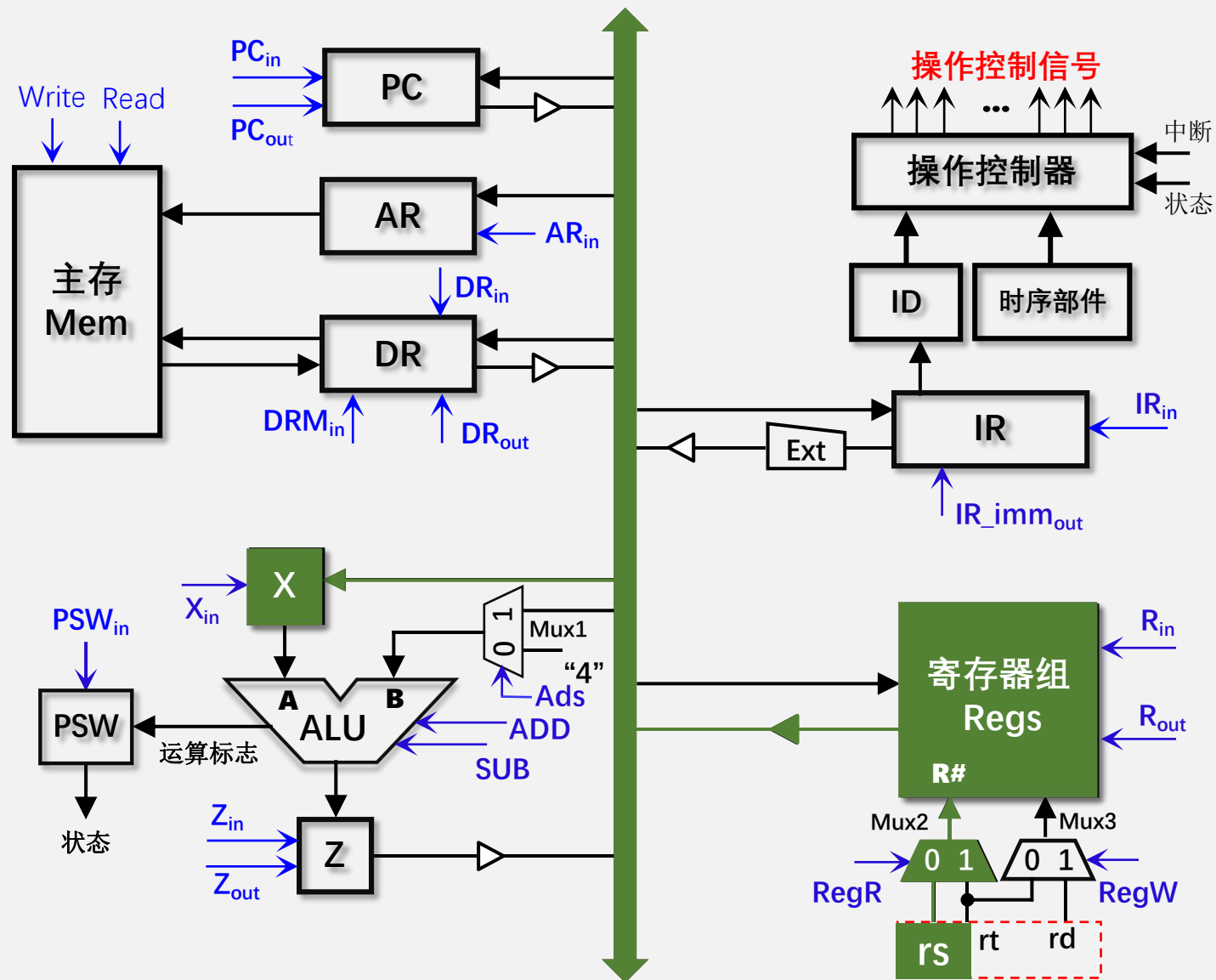

9.4 指令周期流程图

3. LW 指令执行数据通路

1) lw rt, imm(rs)指令的功能


$(M[(R_{[rs]})+S_Ext_{32}(imm)]) \rightarrow R[rt]$

2) 执行阶段的数据通路

(2) 数据通路2

$IR_{[imm]} \rightarrow Ext \rightarrow M_{ux1} \rightarrow ALU \rightarrow Z \rightarrow AR$

T ₁	IR_imm _{out} 、 Ads、 ADD、 Z _{in}
T ₂	Z _{out} 、 AR _{in}

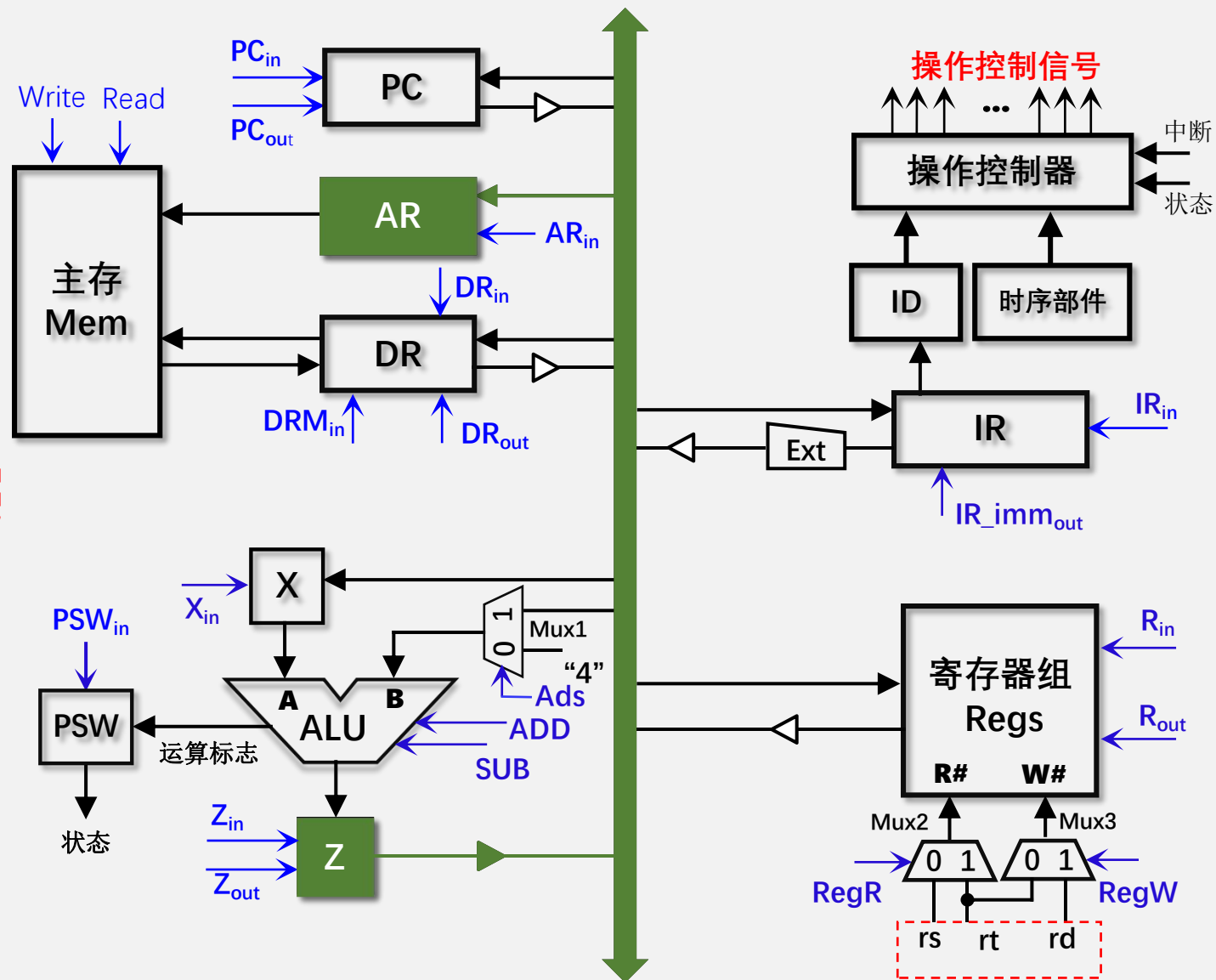

9.4 指令周期流程图

3. LW 指令执行数据通路

1) lw rt, imm(rs)指令的功能


$(M[(R_{[rs]})+S_Ext_{32}(imm)]) \rightarrow R[rt]$

2)执行阶段的数据通路

(3)数据通路3

AR → Mem → DR

T ₁	Read、DRM _{in}
----------------	------------------------

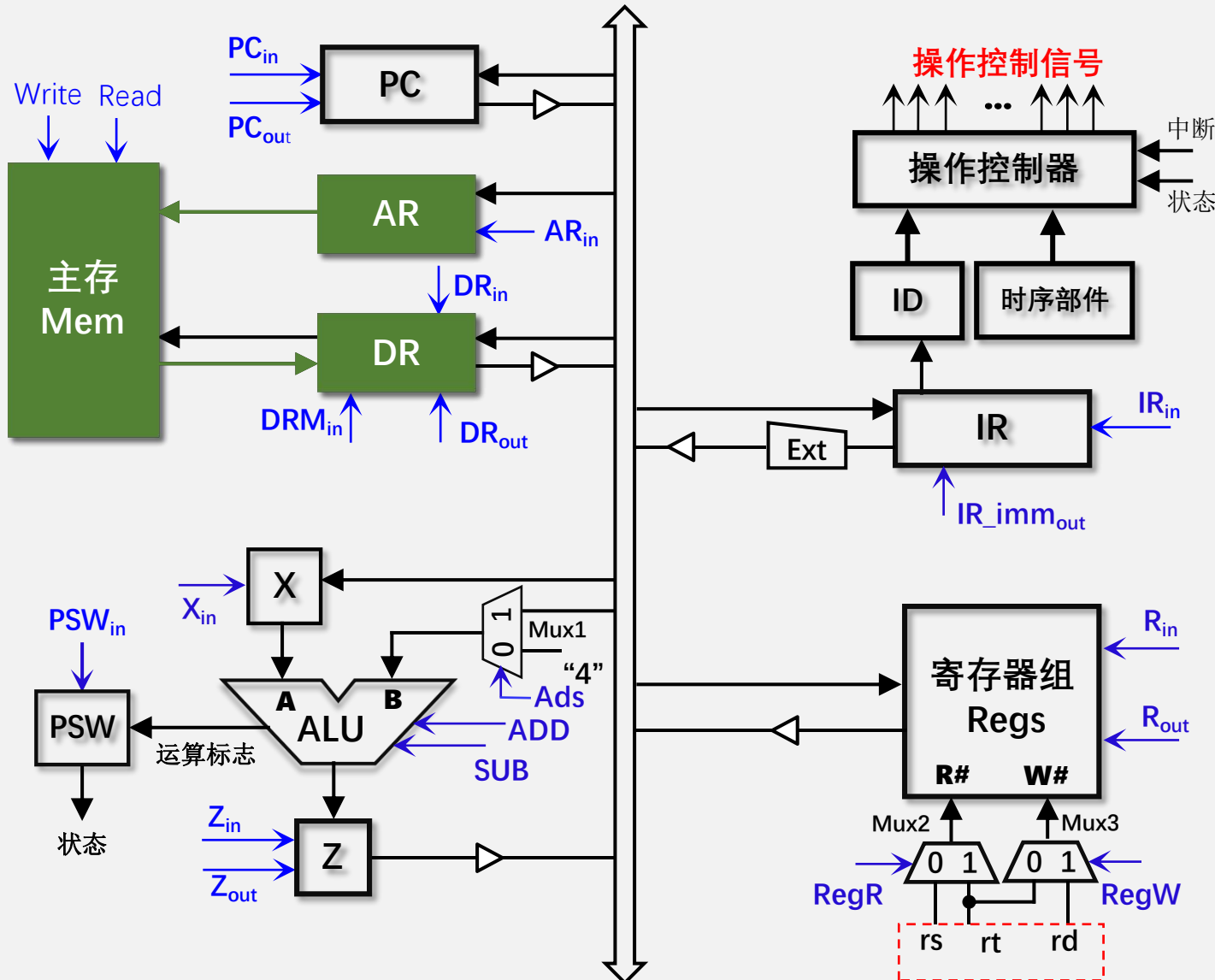

9.4 指令周期流程图

3. LW 指令执行数据通路

1) lw rt, imm(rs)指令的功能

$(M[(R_{[rs]})+S_Ext_{32}(imm)]) \rightarrow R[rt]$

2) 执行阶段的数据通路汇总

$rs \rightarrow M_{ux2} \rightarrow Regs \rightarrow X$

T_1	RegR=0、 R_{out} 、 X_{in}
-------	------------------------------

$IR_{[imm]} \rightarrow Ext \rightarrow M_{ux1} \rightarrow ALU \rightarrow Z \rightarrow AR$

T_1	$IR_{imm_{out}}$ 、Ads、ADD、 Z_{in}
-------	-------------------------------------


T_2	Z_{out} 、 AR_{in}
-------	-----------------------

$AR \rightarrow Mem \rightarrow DR$

T_1	Read、 DR_{in}
-------	-----------------

$DR \rightarrow Regs / rt \rightarrow M_{ux3} \rightarrow Regs$

T_1	DR_{out} 、RegW=0、 R_{in}
-------	------------------------------

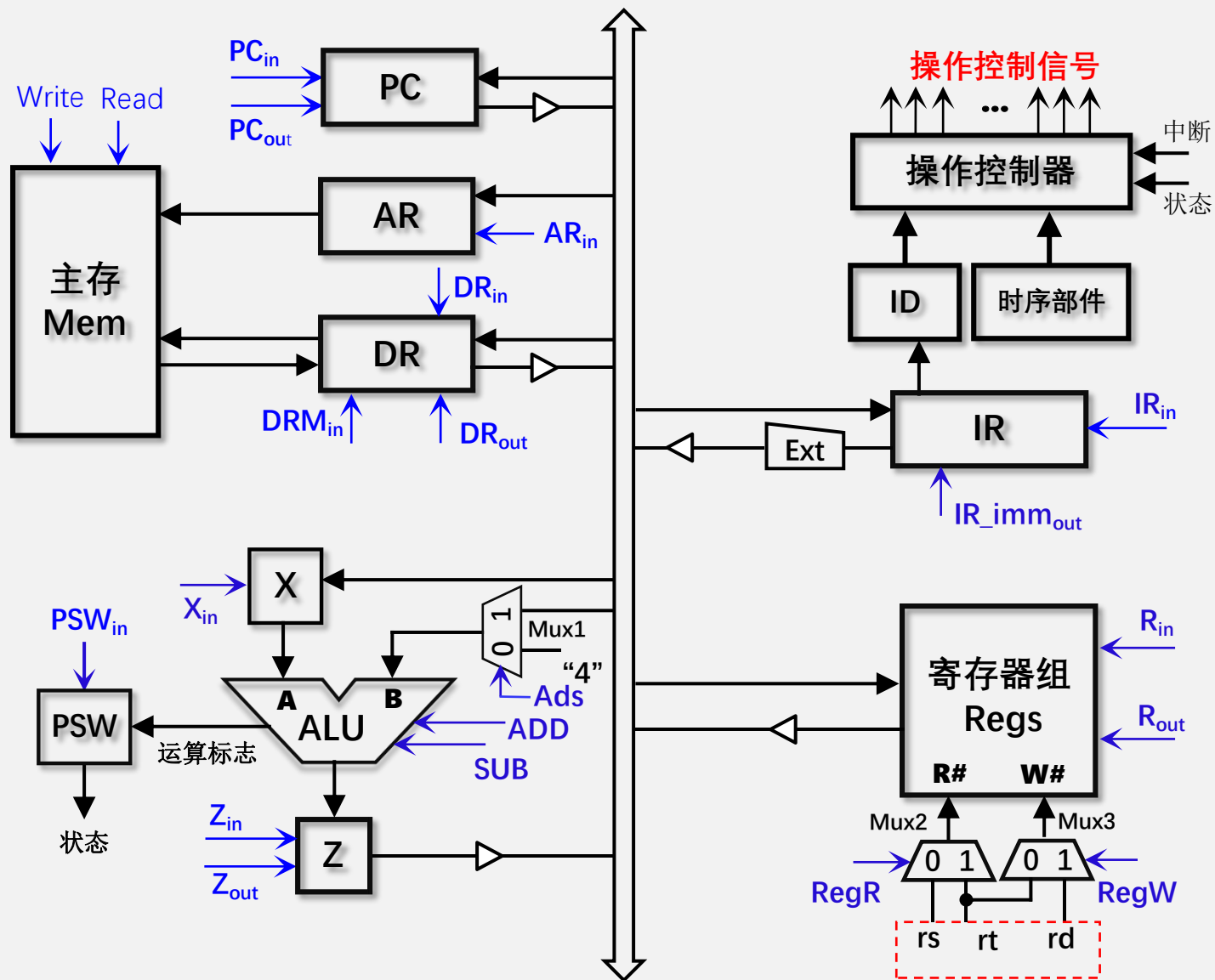

9.4 指令周期流程图

3. LW 指令执行数据通路


1) lw rt, imm(rs)指令的功能

$(M[(R_{[rs]})+S_Ext_{32}(imm)]) \rightarrow R[rt]$

2)执行阶段的数据通路汇总

rs→M_{ux2}→Regs→X
IR_[imm]→Ext→M_{ux1}→ALU→Z→AR
AR→Mem→DR
DR→Regs / rt→M_{ux3}→Regs

T ₁	RegR=0、R _{out} 、X _{in}
T ₂	IR _{imm_{out}} 、Ads、ADD、Z _{in}
T ₃	Z _{out} 、AR _{in}
T ₄	Read、DRM _{in}
T ₅	DR _{out} 、RegW=0、R _{in}

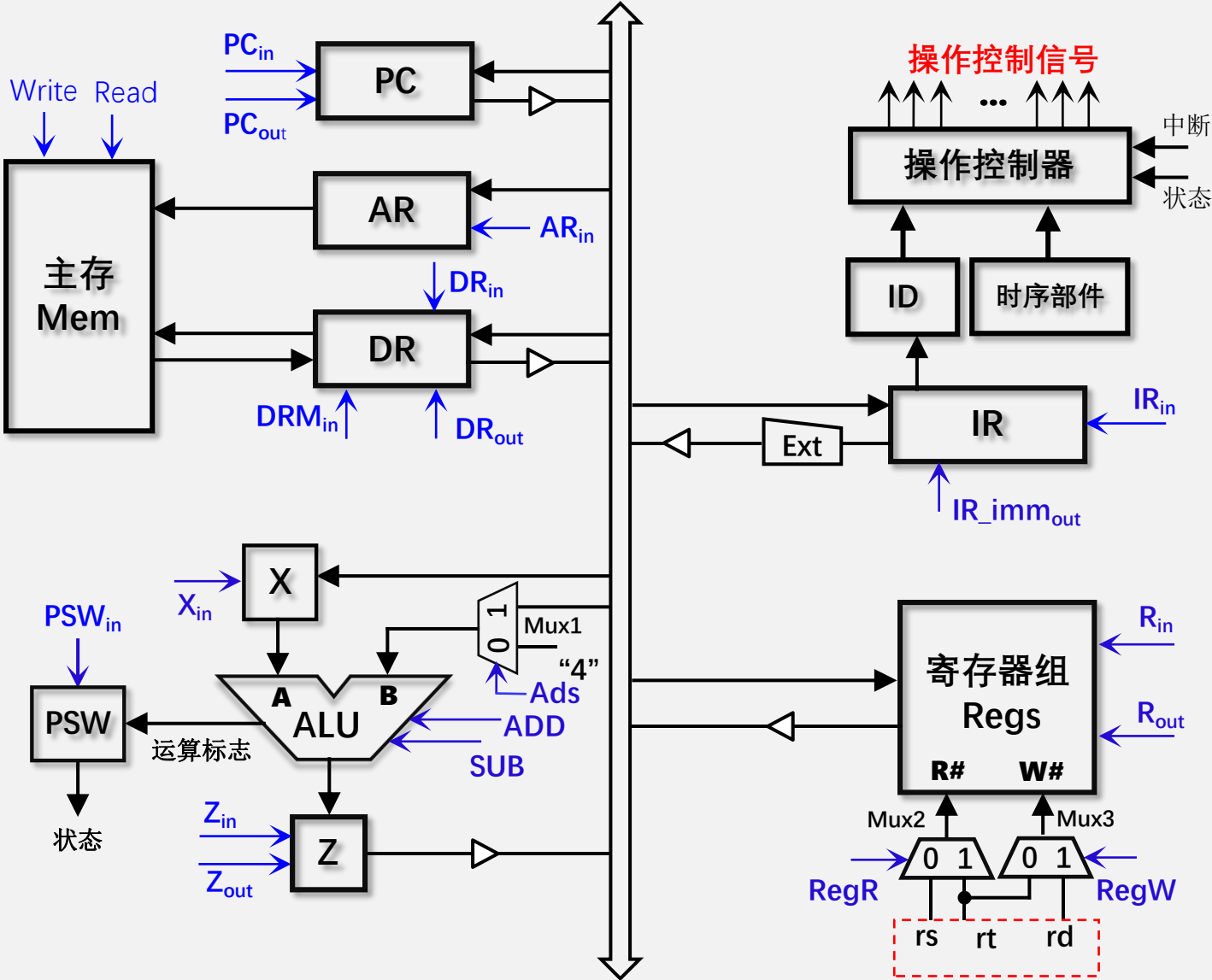

9.4 指令周期流程图

4. SW 指令执行数据通路


1) Sw rt, imm(rs)指令的功能

$(R_{[rt]}) \rightarrow M[(((R_{[rs]}) + S_Ext_{32}(imm)))]$

2)执行阶段的数据通路

rs→M_{ux2}→Regs→X
IR_[imm]→Ext→M_{ux1}→ALU→Z→AR
rt→M_{ux2}→Regs / Regs → DR
DR → M[AR]

T ₁	RegR=0、R _{out} 、X _{in}
T ₂	IR _{imm_{out}} 、Ads、ADD、Z _{in}
T ₃	Z _{out} 、AR _{in}
T ₄	RegR、R _{out} 、DR _{in}
T ₅	Write

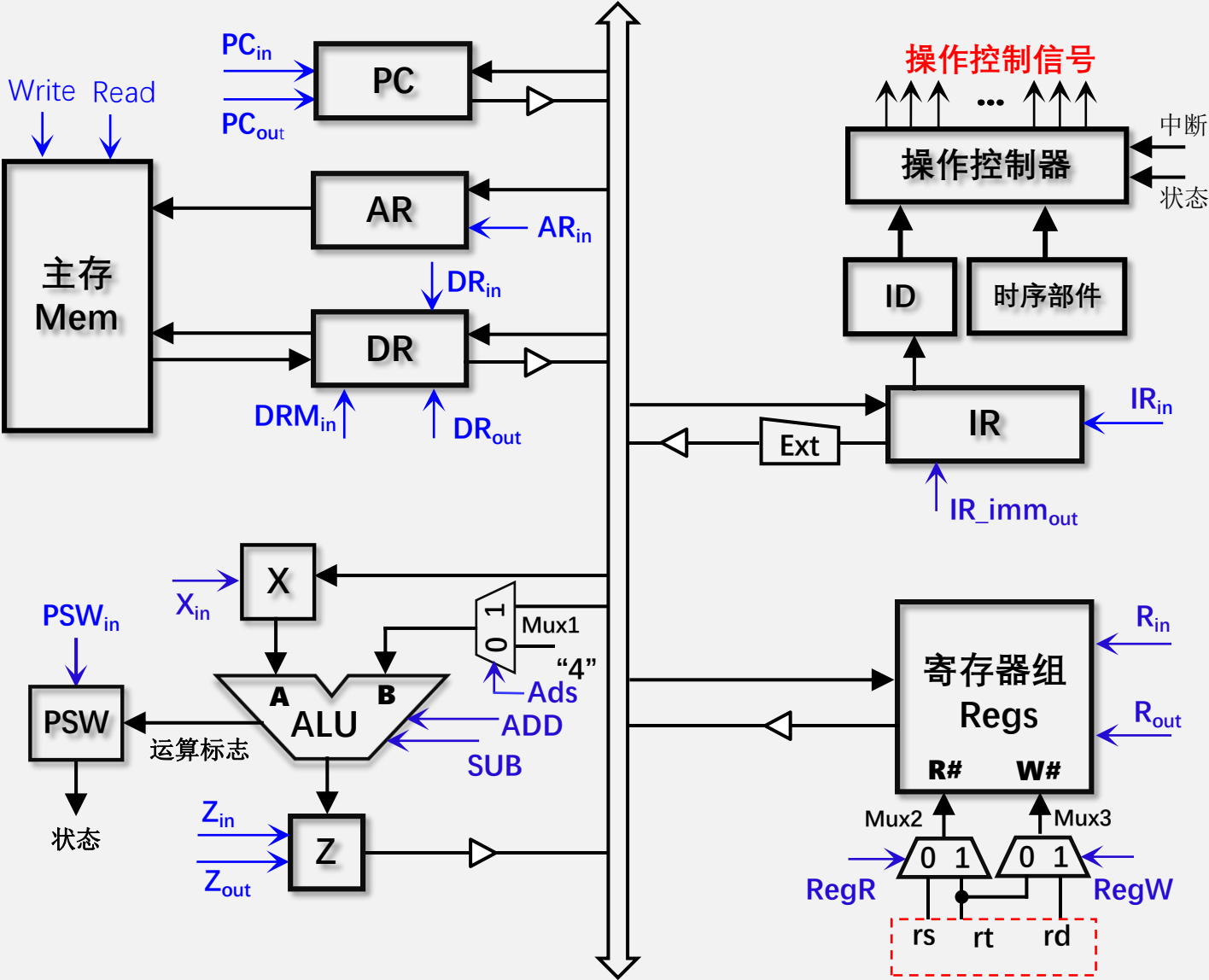

9.4 指令周期流程图

5. Beq 指令执行数据通路

1) beq rs,rt,imm指令的功能

当 $(R_{[rs]}) = (R_{[rt]})$

$PC \leftarrow PC + 4 + imm \ll 2$




PC+4 如何理解?

指令执行阶段PC内容即为"PC +4 "



如何判断 $(R_{[rs]}) = (R_{[rt]})$?

利用ALU的减法功能实现

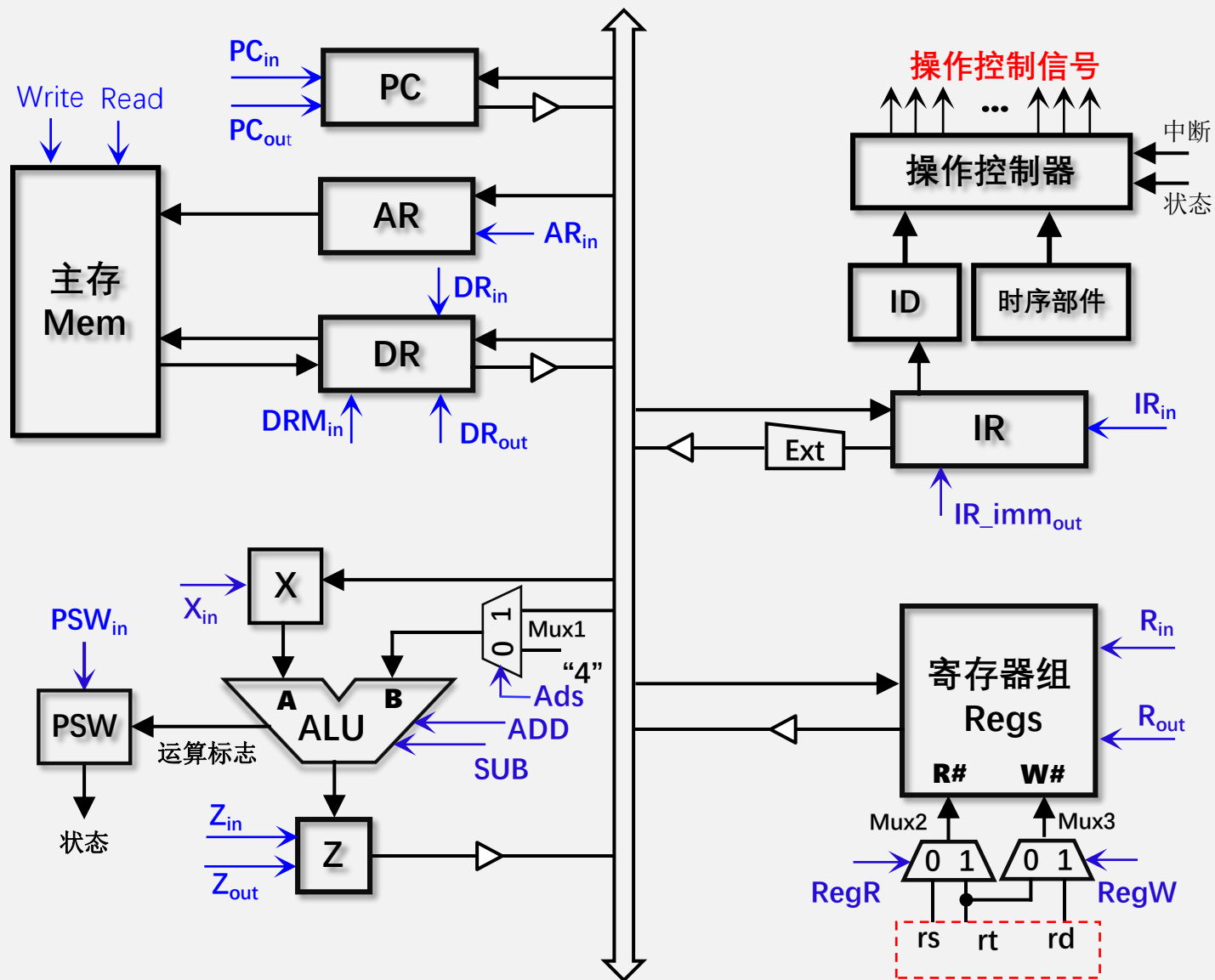

9.4 指令周期流程图

5. Beq 指令执行数据通路

1) beq rs,rt,imm指令的功能

当 $(R_{[rs]}) = (R_{[rt]})$

$$PC \leftarrow PC + 4 + \text{sign_extend}(\text{offset}) \parallel 0^2$$

2)执行阶段的数据通路

(1)数据通路1


$$rs \rightarrow M_{ux2} \rightarrow \text{Regs} \rightarrow X$$

T_1	RegR=0、 R_{out} 、 X_{in}
-------	------------------------------

(2)数据通路2

$$rt \rightarrow M_{ux2} \rightarrow \text{Regs} \rightarrow M_{ux1} \rightarrow \text{ALU} \rightarrow \text{PSW}$$

T_1	RegR , R_{out} , Ads , SUB, PSW_{in}
-------	---

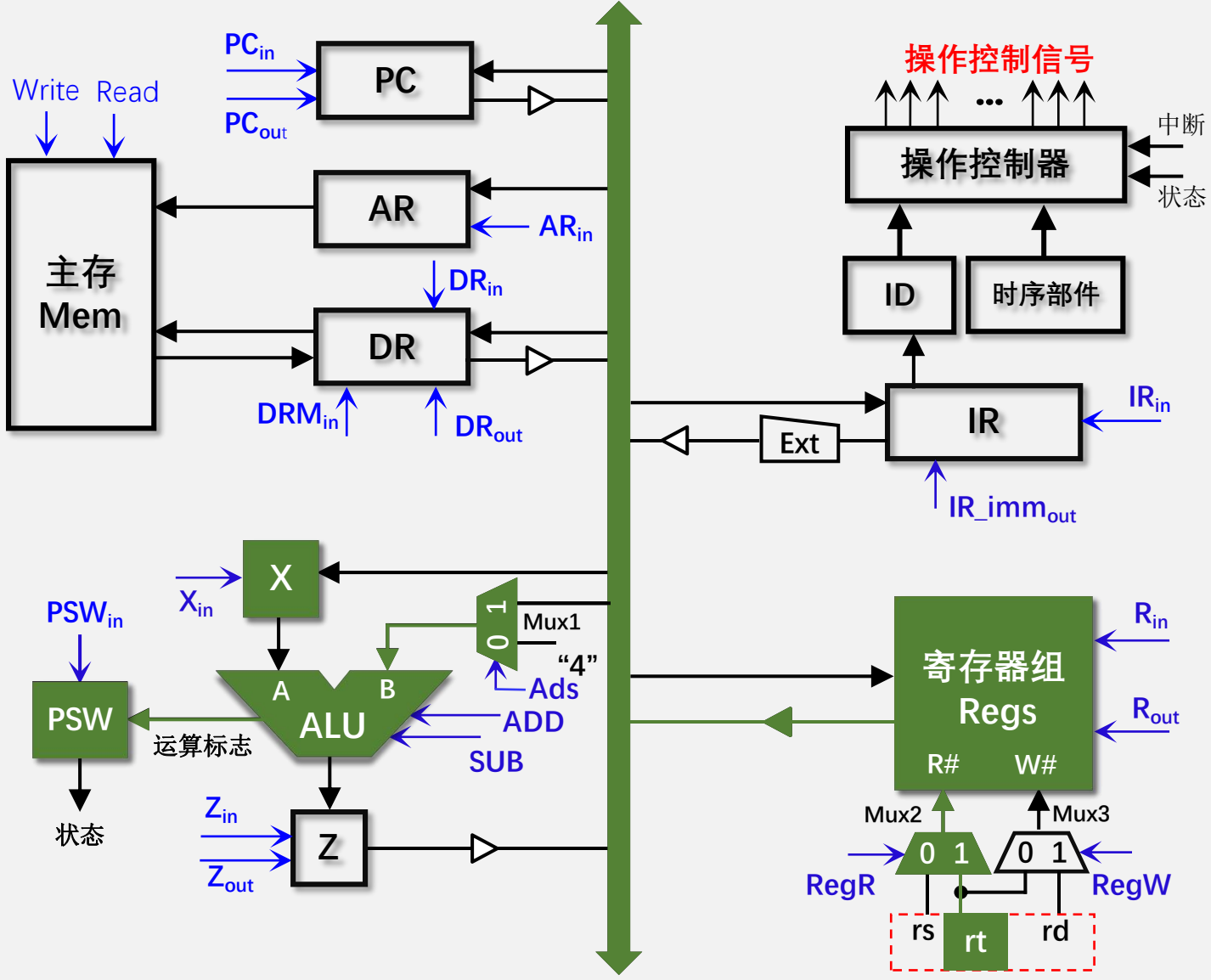

9.4 指令周期流程图

5. Beq 指令执行数据通路

1) beq rs,rt,imm指令的功能

当 $(R_{[rs]}) = (R_{[rt]})$

$$PC \leftarrow PC + 4 + \text{sign_extend}(\text{offset} \parallel 0^2)$$

2)执行阶段的数据通路

(3)数据通路3

$PC \rightarrow X$


T_1	$PC_{out} \setminus X_{in}$
-------	-----------------------------

(4)数据通路4

$$IR_{[imm]} \rightarrow \text{Ext} \rightarrow M_{ux1} \rightarrow \text{ALU} \rightarrow Z \rightarrow PC$$



通路4能实现指令的功能吗?

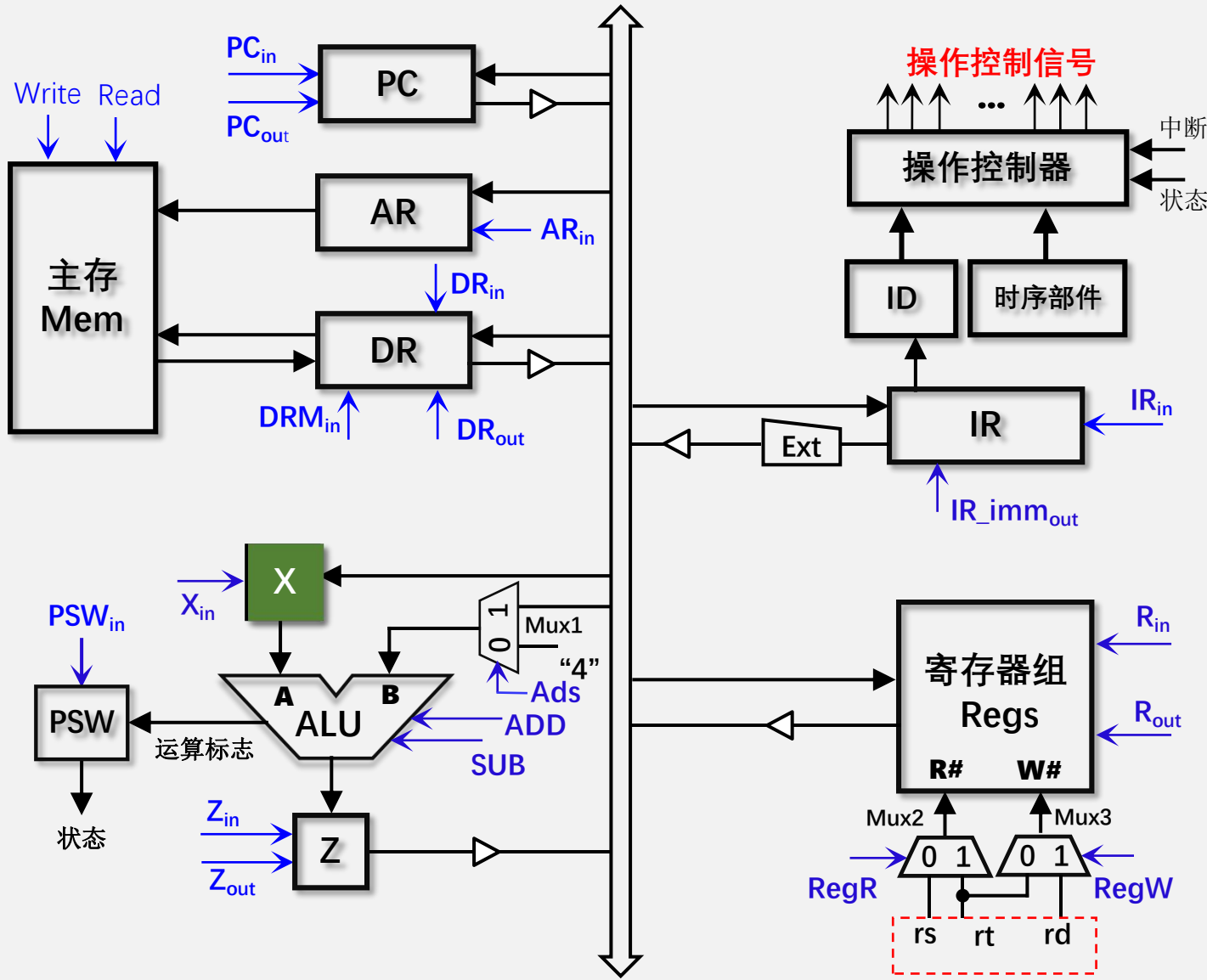

U

5. Beq 指令执行数据通路

1) beq rs,rt,imm指令的功能

$$\text{当}(R_{[rs]}) = (R_{[rt]})$$
$$\text{PC} \leftarrow \text{PC} + 4 + \text{sign_extend}(\text{offset} \parallel 0^2)$$

2) 执行阶段的数据通路

(3)数据通路3


$$PC \rightarrow X$$

T_1	PC_{out}, X_{in}
-------	--------------------

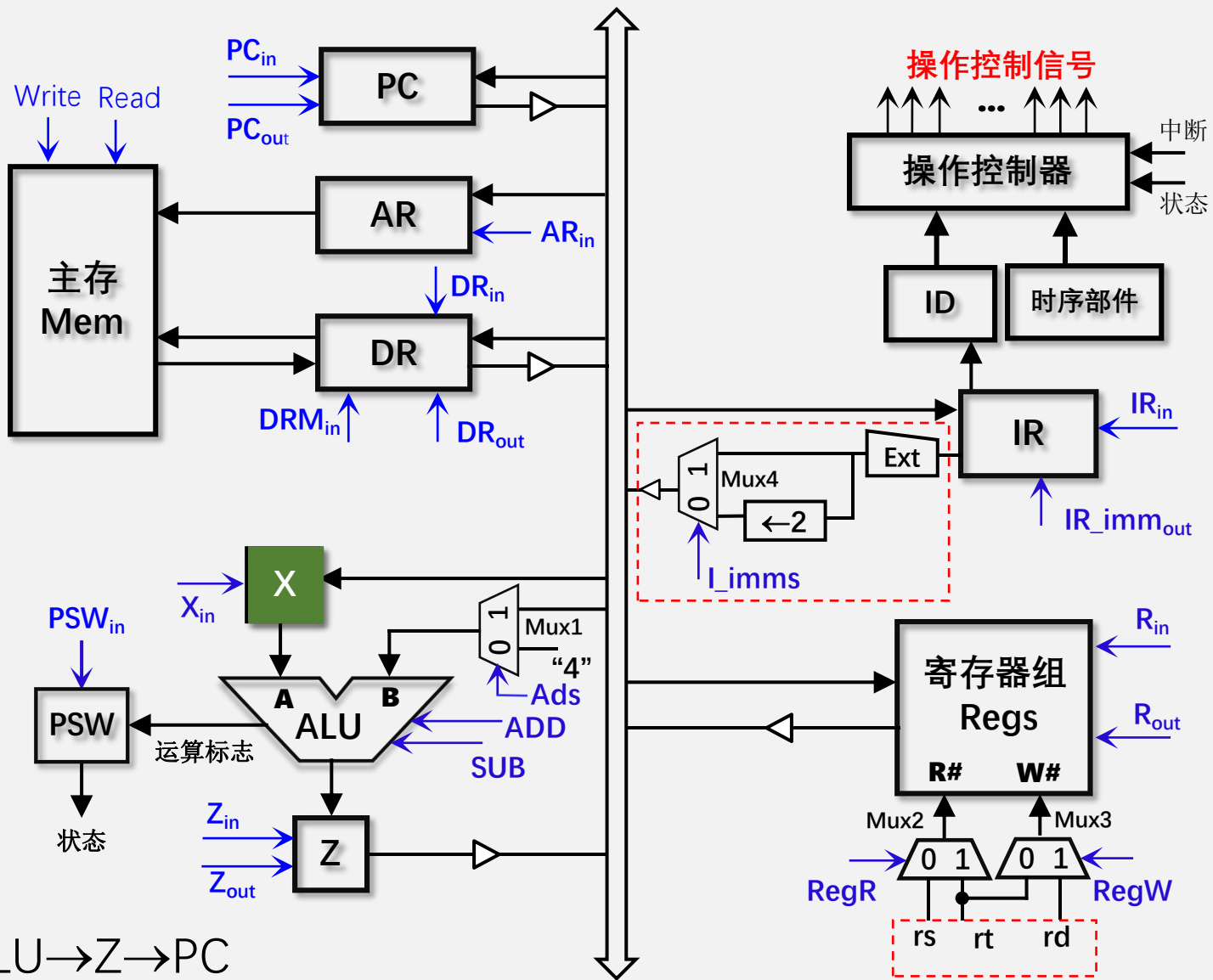(4)数据通路4

$$IR_{[imm]} \rightarrow Ext \rightarrow M_{ux1} \rightarrow ALU \rightarrow Z \rightarrow PC$$


IR_[imm] → Ext → ← 2 → M_{ux4} → M_{ux1} → ALU → Z → PC



U




5. Beq 指令执行数据通路

1) beq rs,rt,imm指令的功能

$$\text{当}(R_{[rs]}) = (R_{[rt]})$$
$$PC \leftarrow PC + 4 + \text{sign_extend}(\text{offset} \parallel 0^2)$$

2) 执行阶段的数据通路

(4)数据通路4

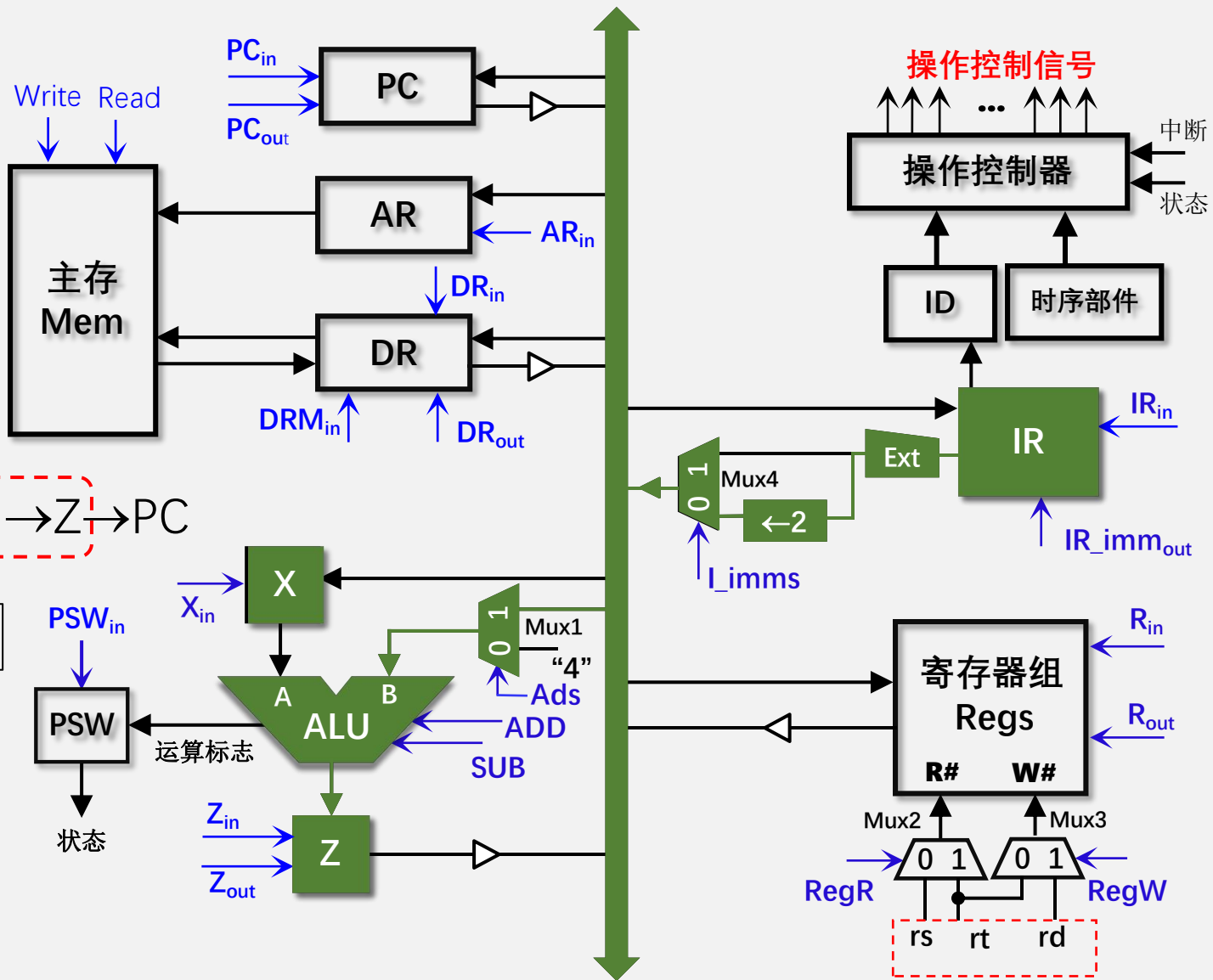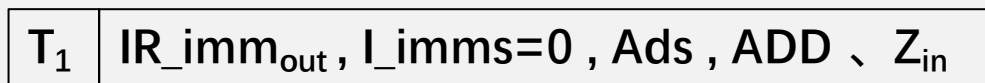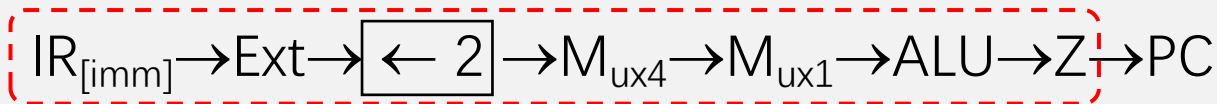

U


5. Beq 指令执行数据通路

1) beq rs,rt,imm指令的功能


$$\text{当}(R_{[rs]}) = (R_{[rt]})$$
$$\text{PC} \leftarrow \text{PC} + 4 + \text{sign_extend}(\text{offset} \parallel 0^2)$$

2) 执行阶段的数据通路

(4)数据通路4

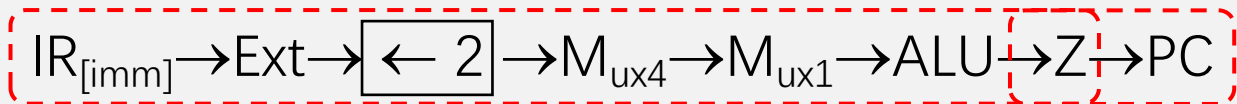

T_1	$IR_{imm_{out}}, I_{imms}=0, Ads, ADD, Z_{in}$
T_2	Z_{out}, PC_{in}

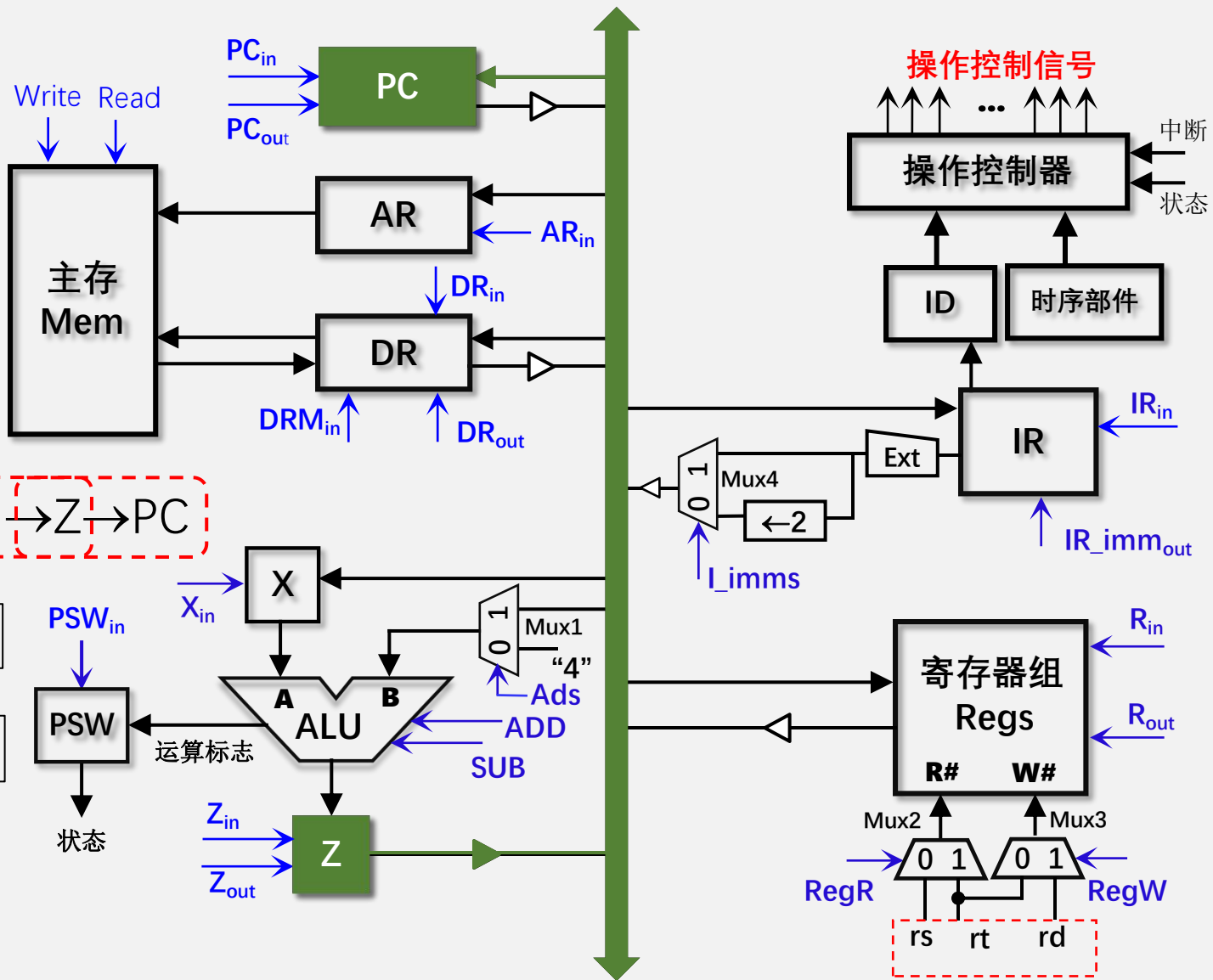

9.4 指令周期流程图

5. Beq 指令执行数据通路

1) beq rs,rt,imm指令的功能

当 $(R_{[rs]}) = (R_{[rt]})$

$PC \leftarrow PC + 4 + \text{sign_extend}(\text{offset} \parallel 0^2)$

2)执行阶段的数据通路

$rs \rightarrow M_{ux2} \rightarrow \text{Regs} \rightarrow X$

T_1	$\text{RegR}=0、R_{out}、X_{in}$
-------	--------------------------------

$rt \rightarrow M_{ux2} \rightarrow \text{Regs} \rightarrow M_{ux1} \rightarrow \text{ALU} \rightarrow \text{PSW}$

T_1	$\text{RegR}, R_{out}, \text{Ads}, \text{SUB}, \text{PSW}_{in}$
-------	---

$PC \rightarrow X$

T_1	$PC_{out}、X_{in}$
-------	-------------------

$IR_{[imm]} \rightarrow \text{Ext} \rightarrow \boxed{\leftarrow 2} \rightarrow M_{ux4} \rightarrow M_{ux1} \rightarrow \text{ALU} \rightarrow Z \rightarrow PC$

T_1	$IR_imm_{out}, I_imms=0, \text{Ads}, \text{ADD}, Z_{in}$
-------	--

T_2	Z_{out}, PC_{in}
-------	--------------------

9.4 指令周期流程图

5. Beq 指令执行数据通路

1) beq rs,rt,imm指令的功能

当 $(R_{[rs]}) = (R_{[rt]})$

$PC \leftarrow PC + 4 + \text{sign_extend}(\text{offset} \parallel 0^2)$

2)执行阶段的数据通路

$rs \rightarrow M_{ux2} \rightarrow \text{Regs} \rightarrow X$

$rt \rightarrow M_{ux2} \rightarrow \text{Regs} \rightarrow M_{ux1} \rightarrow \text{ALU} \rightarrow \text{PSW}$


$PC \rightarrow X$

$IR_{[imm]} \rightarrow \text{Ext} \rightarrow \boxed{\leftarrow 2} \rightarrow M_{ux4} \rightarrow M_{ux1} \rightarrow \text{ALU} \rightarrow Z \rightarrow PC$

T ₁	RegR=0、R _{out} 、X _{in}
T ₂	RegR , R _{out} , Ads , SUB, PSW _{in}
T ₃	PC _{out} 、X _{in}
T ₄	IR_imm _{out} , I_imms=0 , Ads , ADD 、 Z _{in}
T ₅	Z _{out} , PC _{in}


9.4 指令周期流程图

取指周期

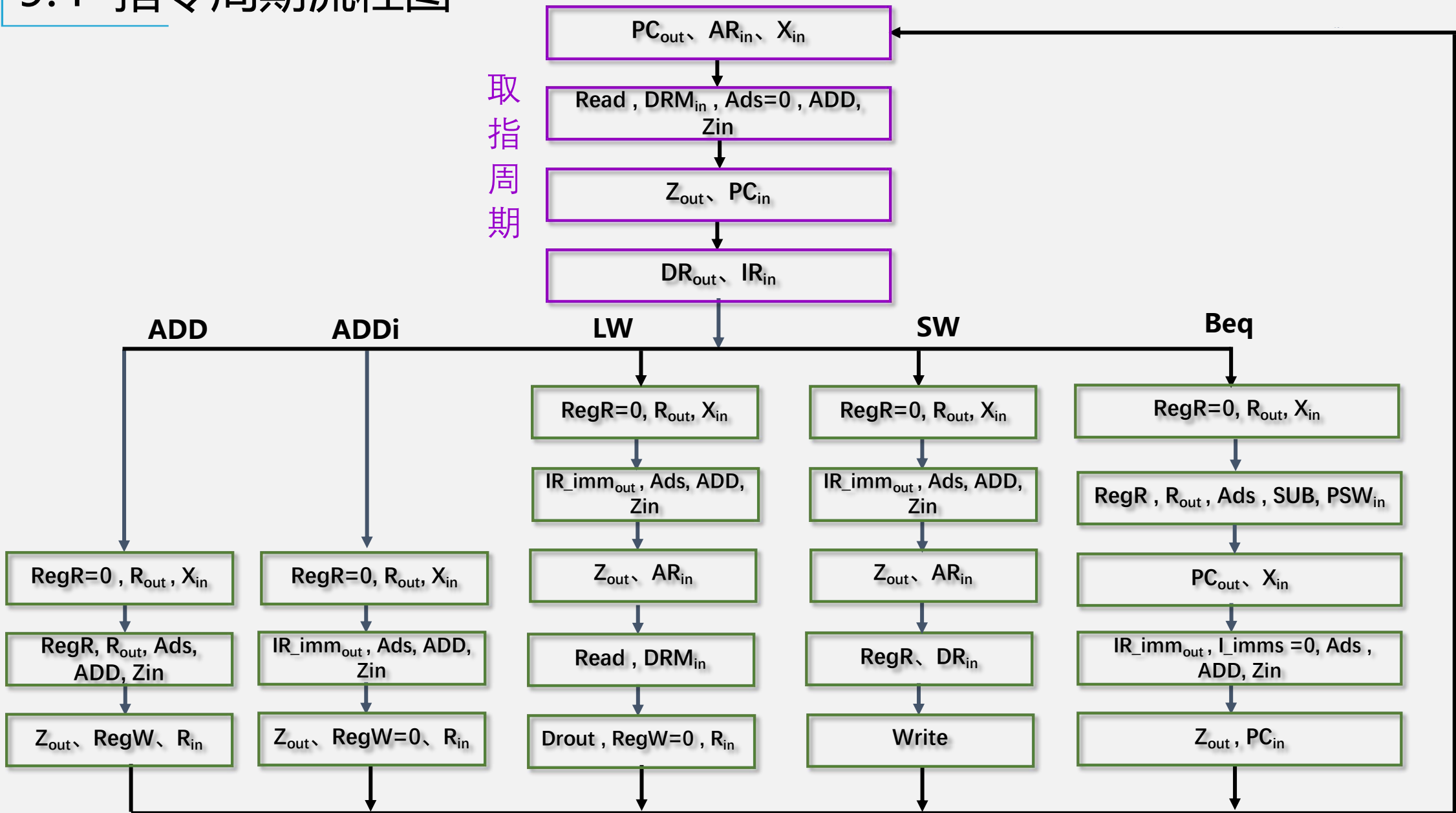


9.4 指令周期流程图


6. 指令周期流图的回溯修改

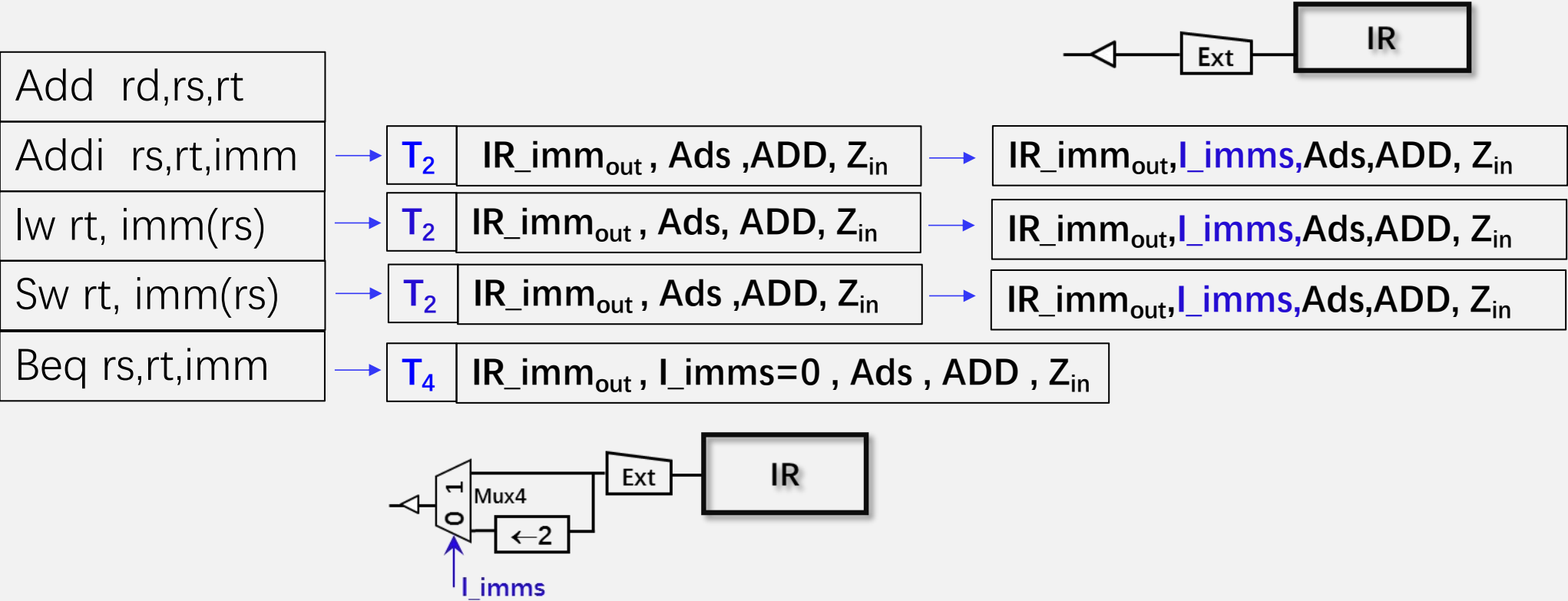

9.4 指令周期流程图

取指周期

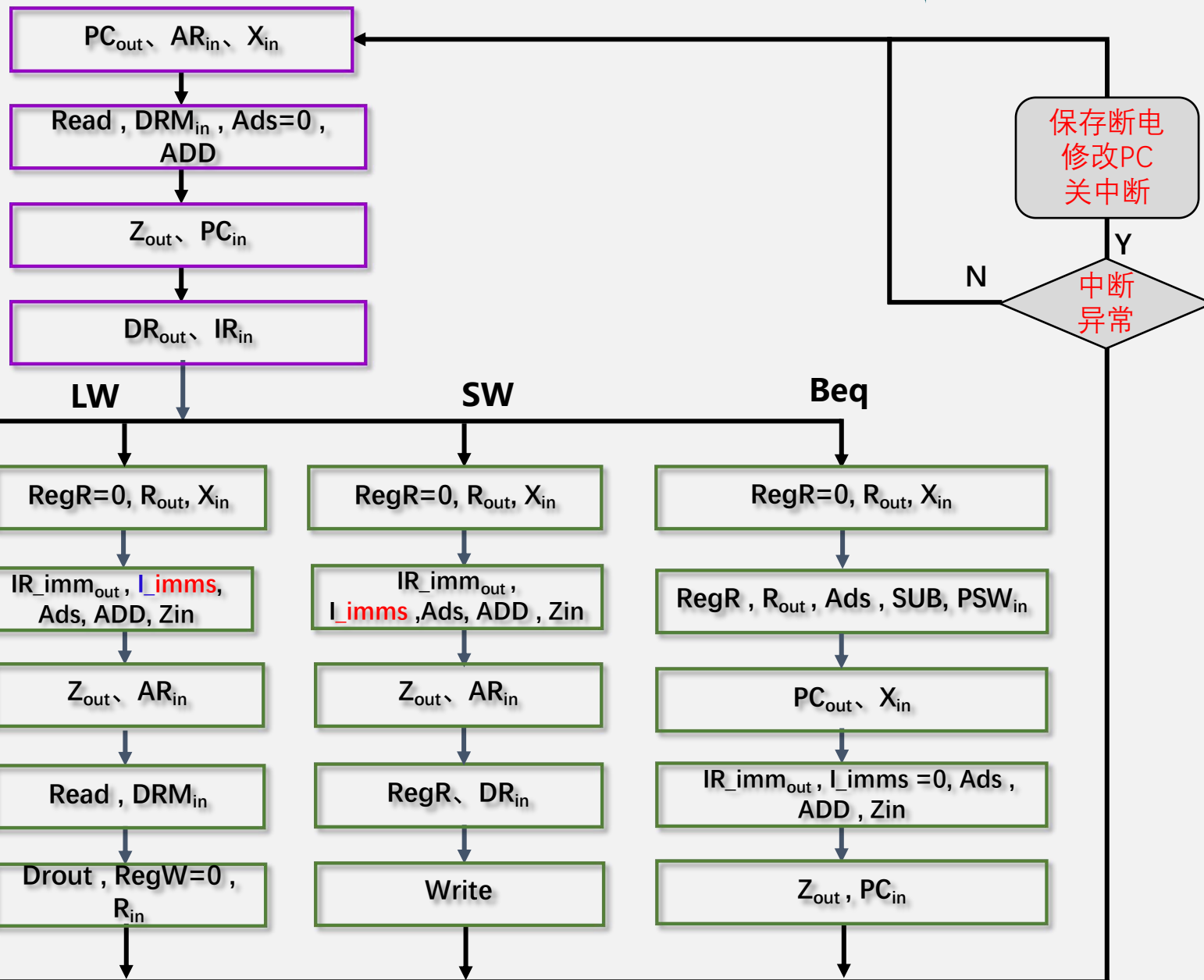

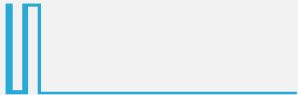

本节完